

# 9. Circuits logiques combinatoires et algèbre de Boole

---



## Principes de fonctionnement des ordinateurs

Jonas Lätt

Centre Universitaire d'Informatique



*Trouvé une erreur sur un transparent? Envoyez-moi un message*

- sur Twitter [@teachjl](#) ou
- par e-mail [jonas.latt@unige.ch](mailto:jonas.latt@unige.ch)



# Contenu du cours

## Partie I: Introduction

1. Introduction

2. Histoire de l'informatique

3. Information digitale et codage de l'information

4. Codage des nombres entiers naturels

5. Codage des nombres entiers relatifs

6. Codage des nombres réels

7. Codage de contenu média

8. Portes logiques

**9. Circuits logiques combinatoires et algèbre de Boole**

10. Réalisation d'un circuit combinatoire

11. Circuits combinatoires importants

12. Principes de logique séquentielle

13. Réalisation de la bascule DFF

14. Architecture de von Neumann

15. Réalisation des composants

16. Code machine et langage assembleur

17. Réalisation d'un processeur

18. Performance et micro-architecture

19. Du processeur au système

## Partie II: Codage de l'information

## Partie III: Circuits logiques

## Partie IV: Architecture des ordinateurs

# Les Circuits

- Un **circuit logique combinatoire** implémente une fonction logique.
- M bits de sortie  $S_j$ ,  $j=1..M$  dépendent uniquement de N bits d'entrée  $E_i$ ,  $i=1...N$ .

$$S_j = f(E_1, E_2, \dots, E_N) \text{ pour tout } j=1..M$$

- **Comportement** du circuit entièrement défini par la table de vérité.
- **Réalisation** d'un circuit: combinaison de plusieurs portes logiques ou d'autres circuits. Décrit par une expression Booléenne ou un diagramme logique.



# Porte vs Circuit

---

## Porte Logique

- Exécute une opération élémentaire.
- Exemple: réalisation d'un opérateur de la logique de Boole

## Circuit Logique Combinatoire

- Réalisation de n'importe quelle fonction logique, et donc, de n'importe quelle expression en algèbre de Boole.
- En pratique: se construit en composant plusieurs portes logiques.

La différence n'est pas stricte:  
certains auteurs désignent tous les  
circuits combinatoires de "portes".

# Exemples à trois entrées

---




$$Q_1 = A \cdot B + C$$

$$Q_2 = A \cdot (B + C)$$


# Exemples à trois entrées



$$Q_1 = A \cdot B + C$$

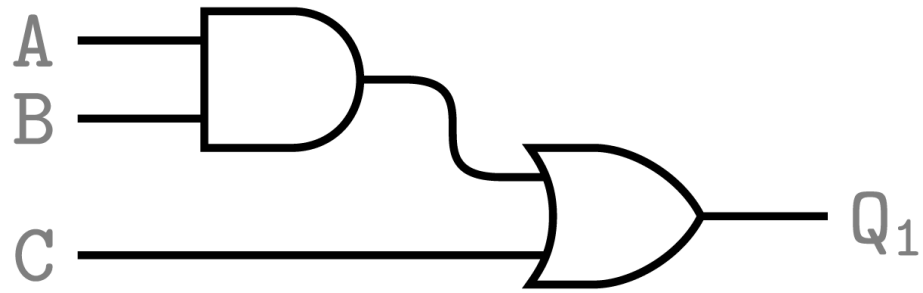


$$Q_2 = A \cdot (B + C)$$

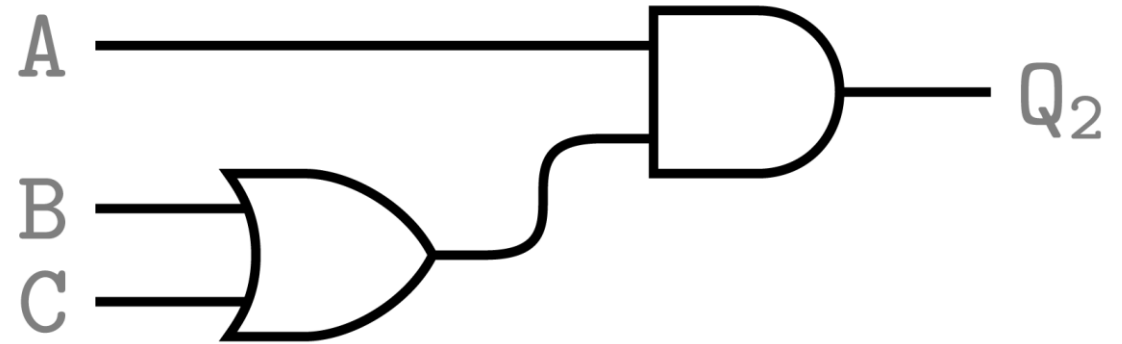


# Circuits à deux portes



$$Q_1 = A \cdot B + C$$

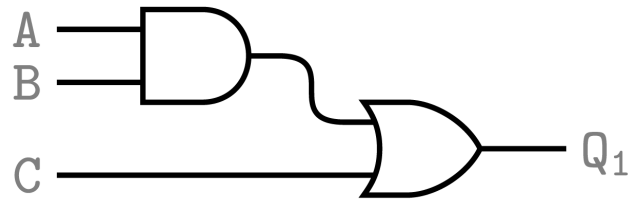

$$Q_2 = A \cdot (B + C)$$

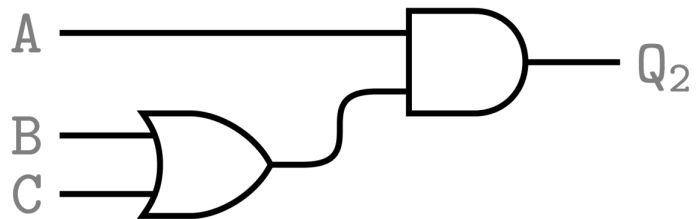

A	B	C	$Q_1$	$Q_2$
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

# Un exemple plus complexe


---



$$Q_3 = !(!(A \cdot !B) \cdot (A + !B) + C)$$



# Un exemple plus complexe

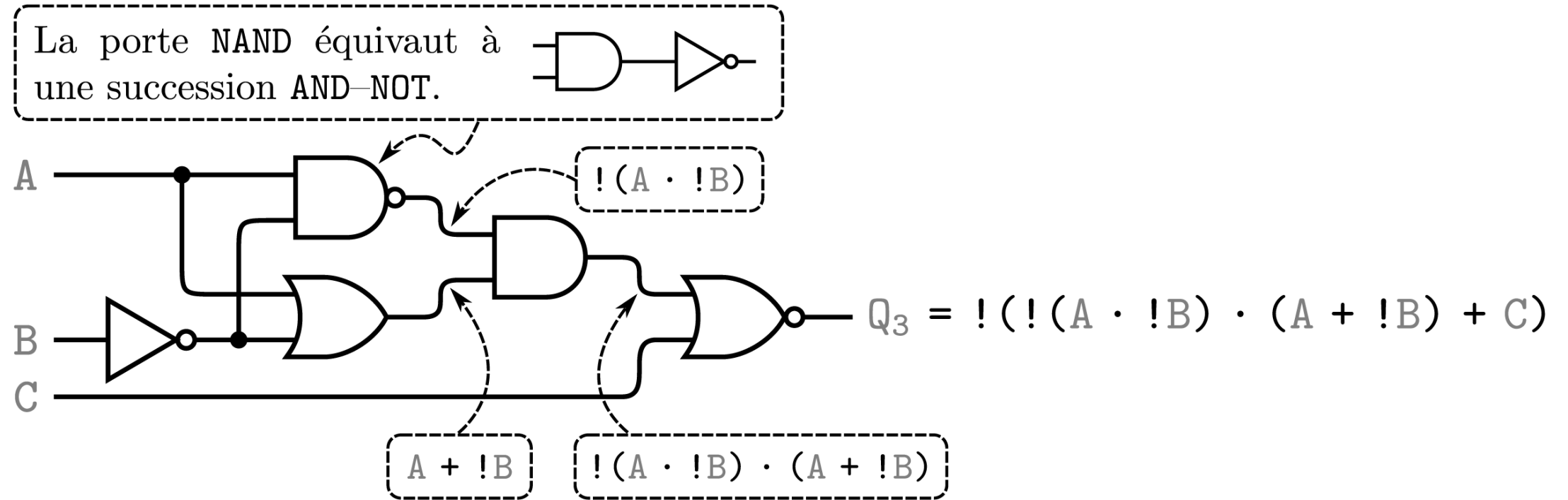

# Un exemple plus complexe

$$Q_3 = !(! (A \cdot !B) \cdot (A + !B) + C)$$

A	B	C	!(A · !B)	(A+!B)	Q <sub>3</sub>
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

# A vous de jouer: diagramme logique et table de vérité



$$Q_4 = A \cdot B + A \cdot C$$

$$Q_5 = (A \oplus B) \cdot !C$$


A	B	C	$Q_4$	$Q_5$
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

# Equivalence de circuits


La table pour  $Q_4$  est identique à celle pour  $Q_2$ , et la table pour  $Q_5$  est identique à la table pour  $Q_3$ . Il s'agit donc de **circuits équivalents**.

A	B	C	Q2/Q4	Q3/Q5
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0

$$Q_2 = A \cdot (B + C)$$

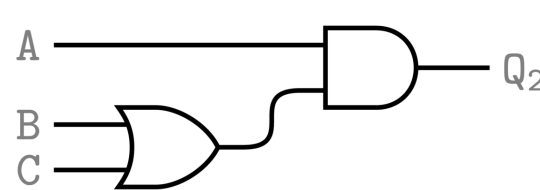


$$Q_4 = A \cdot B + A \cdot C$$

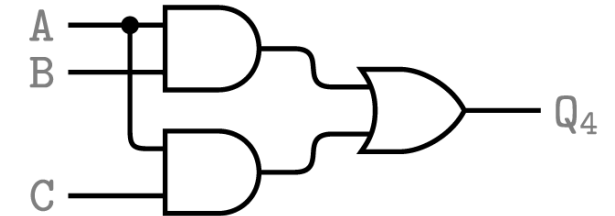

$$Q_3 = !(! (A \cdot !B) \cdot (A + !B) + C)$$

$$Q_5 = (A \oplus B) \cdot !C$$

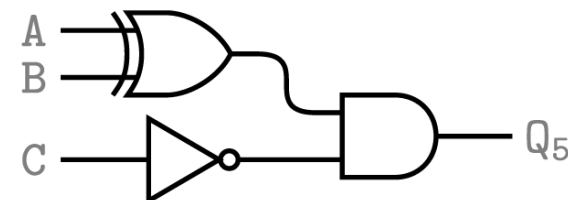

# Equivalence de circuit

---



$$Q_2 = Q_4$$

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

$$Q_3 = Q_5$$

$$\neg(\neg(A \cdot \neg B) \cdot (A + \neg B) + C) = (A \oplus B) \cdot \neg C$$



# Algèbre de Boole

- Une branche de l'Algèbre sur les valeurs vrai/faux ou 1/0.
- Opérations de base: AND ("la multiplication") et OR ("l'addition").

Règle	AND	OR
Commutativité	$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$
Associativité	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$
Distributivité	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$
Valeur neutre	$1 \cdot A = A$	$0 + A = A$
Nullité	$0 \cdot A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotence	$A \cdot A = A$	$A + A = A$
Complément	$A \cdot (!A) = 0$	$A + (!A) = 1$
Lois de De Morgan	$!(A \cdot B) = !A + !B$	$!(A + B) = (!A) \cdot (!B)$

# Commutativité



Règle	AND	OR
Commutativité	$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$
Associativité	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$
Distributivité	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$
Valeur neutre	$1 \cdot A = A$	$0 + A = A$
Nullité	$0 \cdot A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotence	$A \cdot A = A$	$A + A = A$
Complément	$A \cdot (!A) = 0$	$A + (!A) = 1$
Lois de De Morgan	$!(A \cdot B) = !A + !B$	$!(A + B) = (!A) \cdot (!B)$

# Associativité



Règle	AND	OR
Commutativité	$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$
Associativité	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$
Distributivité	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$
Valeur neutre	$1 \cdot A = A$	$0 + A = A$
Nullité	$0 \cdot A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotence	$A \cdot A = A$	$A + A = A$
Complément	$A \cdot (!A) = 0$	$A + (!A) = 1$
Lois de De Morgan	$!(A \cdot B) = !A + !B$	$!(A + B) = (!A) \cdot (!B)$



# Distributivité



Règle	AND	OR
Commutativité	$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$
Associativité	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$
Distributivité	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$
Valeur neutre	$1 \cdot A = A$	$0 + A = A$
Nullité	$0 \cdot A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotence	$A \cdot A = A$	$A + A = A$
Complément	$A \cdot (!A) = 0$	$A + (!A) = 1$
Lois de De Morgan	$!(A \cdot B) = !A + !B$	$!(A + B) = (!A) \cdot (!B)$

# Valeur neutre



Règle	AND	OR
Commutativité	$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$
Associativité	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$
Distributivité	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$
Valeur neutre	$1 \cdot A = A$	$0 + A = A$
Nullité	$0 \cdot A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotence	$A \cdot A = A$	$A + A = A$
Complément	$A \cdot (!A) = 0$	$A + (!A) = 1$
Lois de De Morgan	$!(A \cdot B) = !A + !B$	$!(A + B) = (!A) \cdot (!B)$

# Nullité



Règle	AND	OR
Commutativité	$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$
Associativité	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$
Distributivité	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$
Valeur neutre	$1 \cdot A = A$	$0 + A = A$
Nullité	$0 \cdot A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotence	$A \cdot A = A$	$A + A = A$
Complément	$A \cdot (!A) = 0$	$A + (!A) = 1$
Lois de De Morgan	$!(A \cdot B) = !A + !B$	$!(A + B) = (!A) \cdot (!B)$

# Idempotence



Règle	AND	OR
Commutativité	$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$
Associativité	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$
Distributivité	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$
Valeur neutre	$1 \cdot A = A$	$0 + A = A$
Nullité	$0 \cdot A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotence	$A \cdot A = A$	$A + A = A$
Complément	$A \cdot (!A) = 0$	$A + (!A) = 1$
Lois de De Morgan	$!(A \cdot B) = !A + !B$	$!(A + B) = (!A) \cdot (!B)$

# Complément



Règle	AND	OR
Commutativité	$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$
Associativité	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$
Distributivité	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$
Valeur neutre	$1 \cdot A = A$	$0 + A = A$
Nullité	$0 \cdot A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotence	$A \cdot A = A$	$A + A = A$
Complément	$A \cdot (!A) = 0$	$A + (!A) = 1$
Lois de De Morgan	$!(A \cdot B) = !A + !B$	$!(A + B) = (!A) \cdot (!B)$



# Lois de De Morgan

Règle	AND	OR
Commutativité	$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$
Associativité	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$
Distributivité	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$
Valeur neutre	$1 \cdot A = A$	$0 + A = A$
Nullité	$0 \cdot A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotence	$A \cdot A = A$	$A + A = A$
Complément	$A \cdot (!A) = 0$	$A + (!A) = 1$
Lois de De Morgan	$!(A \cdot B) = !A + !B$	$!(A + B) = (!A) \cdot (!B)$



# Algèbre de Boole

Règle	AND	OR
Commutativité	$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$
Associativité	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$
Distributivité	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$
Valeur neutre	$1 \cdot A = A$	$0 + A = A$
Nullité	$0 \cdot A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotence	$A \cdot A = A$	$A + A = A$
Complément	$A \cdot (!A) = 0$	$A + (!A) = 1$
Lois de De Morgan	$!(A \cdot B) = !A + !B$	$!(A + B) = (!A) \cdot (!B)$

Exemple de simplification:  
 $A \cdot B + A =$



# Principe de dualité

Les lois de De Morgan:

Lois de De Morgan

$$\!(A \cdot B) = \!A + \!B$$

$$\!(A + B) = (\!A) \cdot (\!B)$$

Mènent au principe de dualité:

Si une affirmation logique (ou autrement dit, une égalité en algèbre de Boole) est vraie, alors son équivalent dual est vrai aussi. L'équivalent dual d'une expression se trouve en remplaçant les AND par des OR, des OR par des AND, et en remplaçant chaque variable par son complément (X par !X et vice-versa).



# Principe de dualité

---



$$Q = (A + !B) \cdot (!A + C) \cdot !(B + C)$$

# Règles de priorité dans les expressions booléennes

---





Pour des expressions comprenant NOT, AND, OR

1. Priorité maximale: NOT
2. Priorité moyenne: AND
3. Priorité minimale: OR

Exemple:

$$\neg AB + C =$$

# Définition d'un nouveau circuit

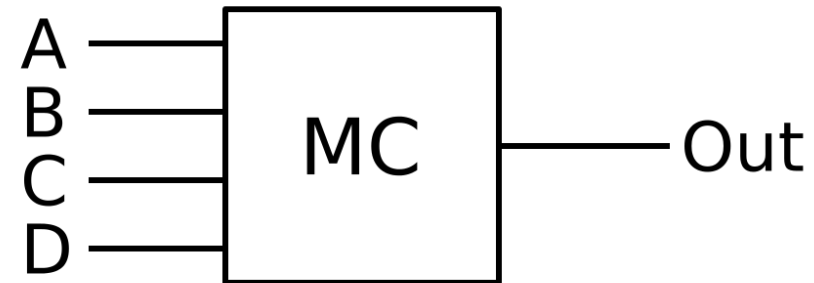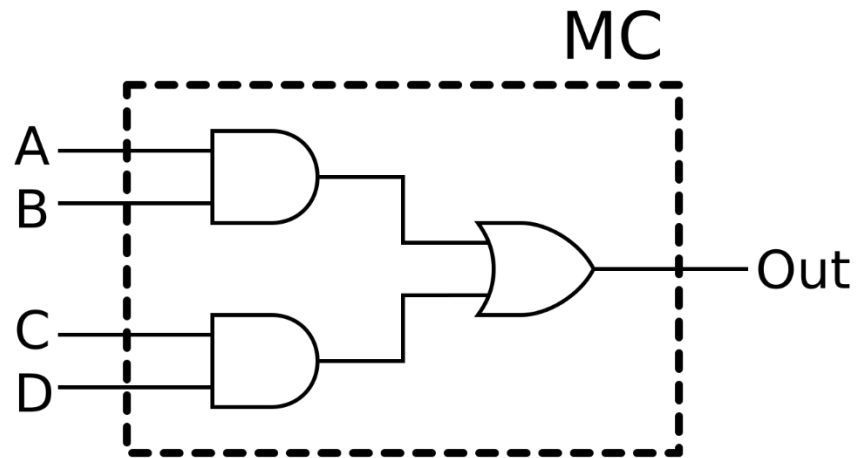

# Exercice



Ecrivez l'expression logique pour le circuit suivant et simplifiez-la:

