

# 12. Principes de logique séquentielle

---



## Principes de fonctionnement des ordinateurs

Jonas Lätt

Centre Universitaire d'Informatique



*Trouvé une erreur sur un transparent? Envoyez-moi un message*

- sur Twitter [@teachjl](#) ou
- par e-mail [jonas.latt@unige.ch](mailto:jonas.latt@unige.ch)



# Contenu du cours

## Partie I: Introduction

1. Introduction

2. Histoire de l'informatique

3. Information digitale et codage de l'information

4. Codage des nombres entiers naturels

5. Codage des nombres entiers relatifs

6. Codage des nombres réels

7. Codage de contenu média

8. Portes logiques

9. Circuits logiques combinatoires et algèbre de Boole

10. Réalisation d'un circuit combinatoire

11. Circuits combinatoires importants

**12. Principes de logique séquentielle**

13. Réalisation de la bascule DFF

14. Architecture de von Neumann

15. Réalisation des composants

16. Code machine et langage assembleur

17. Architecture d'un processeur

18. Performance et micro-architecture

19. Du processeur au système

## Partie II: Codage de l'information


## Partie III: Circuits logiques

## Partie IV: Architecture des ordinateurs



## Introduction: Mémoire, circuits synchrones et horloges

# Rappel: logique combinatoire

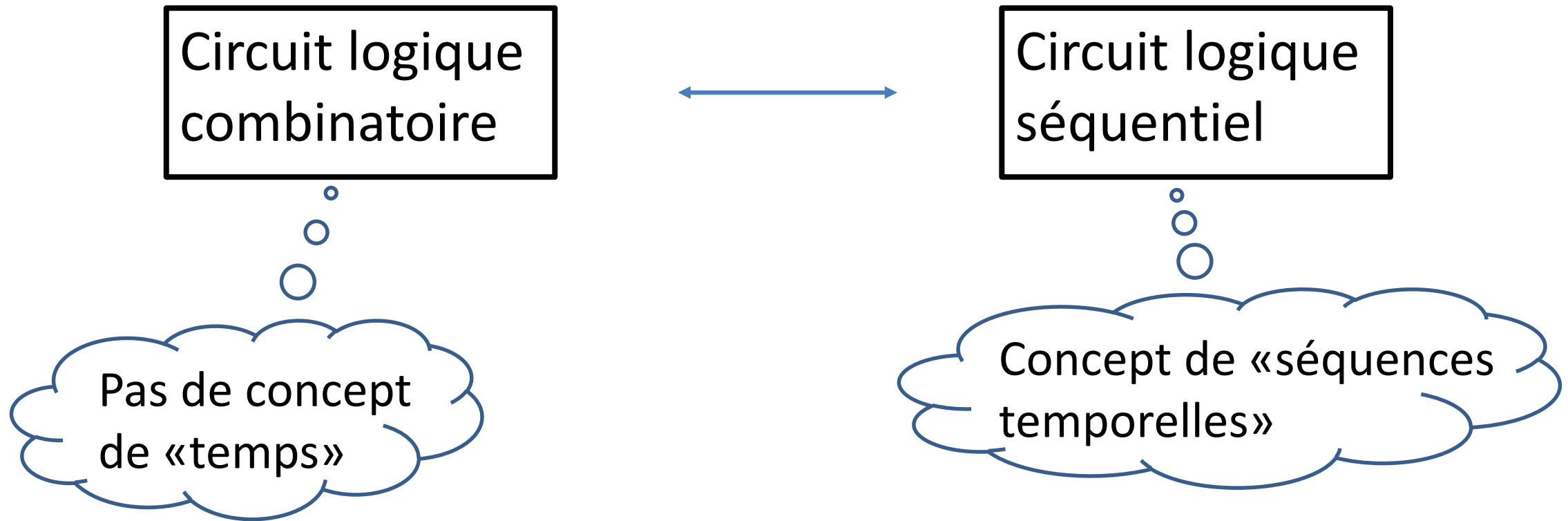

# Exemple: exécution d'un programme

```
int a[100] = {...} // tableau ("array") à 100 éléments
```


```
somme=0;
```

```
for (int i=0; i<100; ++i)
```

```
    somme = somme + a[i];
```

```
end
```

 Il nous faut une "mémoire"  
dont la valeur varie dans le  
temps.



# Qu'est-ce qui nous manque?

---



Le concept de **mémoire**

Le concept de  
**progression temporelle**


Le concept de **réutilisation des  
circuits logiques combinatoires**



Presque tous les circuits séquentiels modernes utilisent un concept de **logique synchrone**.


- Idée: **sous-division de l'axe du temps en intervalles réguliers**.
- Les circuits fonctionnent à un rythme dicté par une horloge.
- **L'horloge** (en anglais: clock) est un oscillateur électronique qui génère une séquence de pulsations répétées: le signal d'horloge.

# L'horloge

 




# L'horloge

 


# La réalité des signaux électroniques

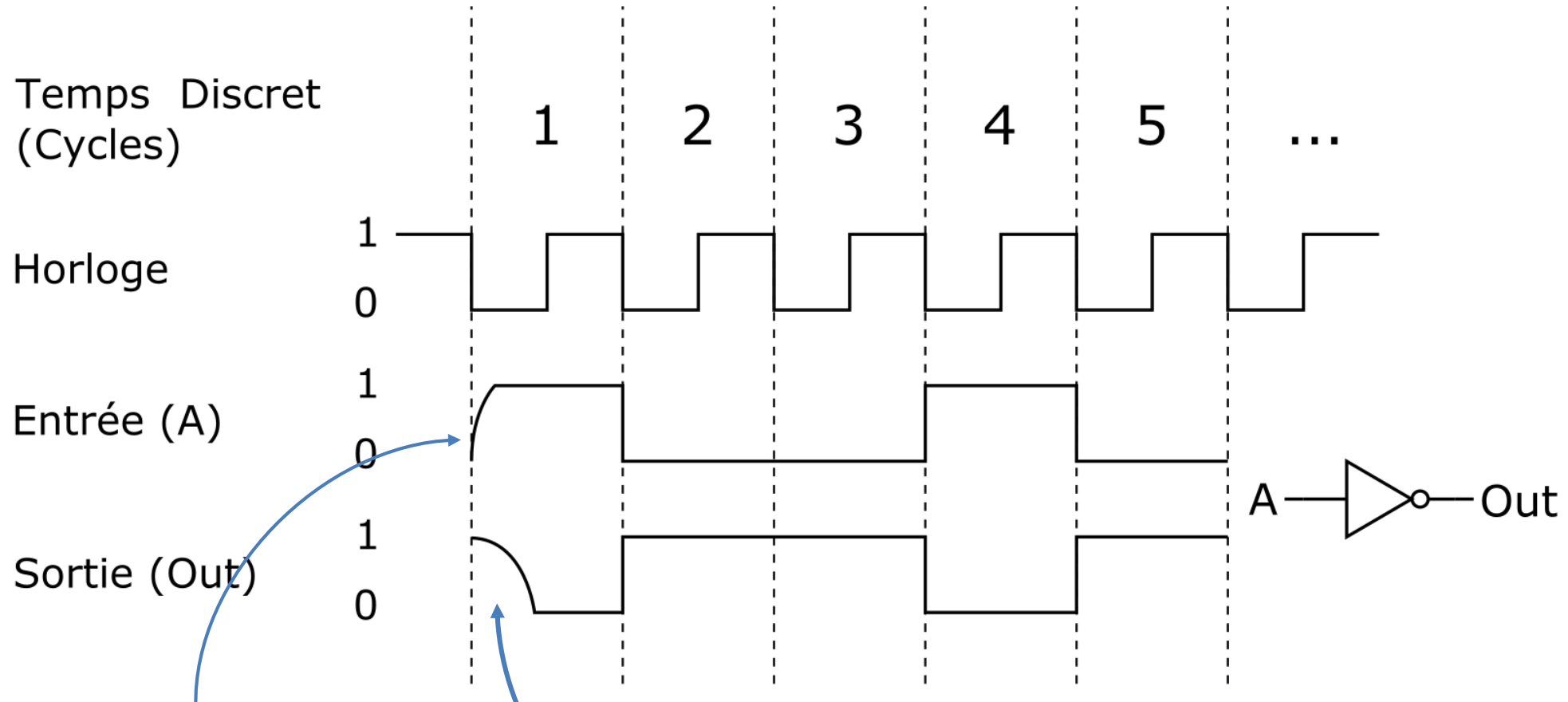

Premier délai: construction  
du signal d'entrée (voltage)

Deuxième délai: construction du signal de  
sortie (premier délai + délai de propagation)
 
# Signaux analogiques / Etat discret digital



- But: utiliser un circuit séquentiel sans se préoccuper des délais.
- Idée: Etat du système = valeur des signaux à la fin du cycle, quand le système est stabilisé.
- On fait abstraction de ce qui se passe dans le rectangle gris.


Pourquoi utilisons-nous des circuits synchrones, avec signal d'horloge?

1. Pour laisser au système le temps de trouver un état stable.
2. Pour rendre le circuit plus rapide.
3. Dans un circuit synchrone, les composants électroniques n'ont pas de délai de propagation.
4. Parce que le temps physique est discret, comme cela est prédit par la mécanique quantique.
 
# Logique combinatoire vs. séquentielle




- Combinatoire:  $Q(t) = \text{fonction}(A(t))$
- Séquentiel:  $\text{Etat}(t+1) = \text{fonction}(\text{Etat}(t))$


 
# Logique combinatoire vs. séquentielle



- Combinatoire:  $Q(t) = \text{fonction}(A(t))$
- Séquentiel:  $\text{Etat}(t+1) = \text{fonction}(\text{Etat}(t))$






## Le Delay Flip-Flop DFF: Porte logique séquentielle élémentaire
 
# Logique séquentielle: rappel

Une porte logique séquentielle doit pouvoir

- Mémoriser un état
- Transporter cet état d'un pas de temps vers le prochain





# Le Delay Flip-Flop DFF

- Porte logique séquentielle élémentaire: Le Delay Flip-Flop DFF.
- Tout circuits logique sera une combinaison de DFF et de circuits combinatoires uniquement.

Idée: la porte combinatoire la plus élémentaire est l'**identité**:


$$\text{Out}(t) = \text{In}(t) \quad \longrightarrow \quad \text{Out}(t+1) = \text{In}(t)$$

La **porte séquentielle élémentaire**,  
Le Delay Flip-flop DFF, se construit  
par extension:

- Le DFF mémorise un seul bit d'information sur une durée d'un seul pas de temps.
 
# Le Delay Flip-Flop Synchronisé DFF

«Flip-Flop», de l'anglais «flip» = «changer d'état»




Le DFF est un **circuit à délai**:

- Tout signal en entrée au temps  $t$  arrive à la sortie au prochain temps  $t+1$ .
- Délai d'un cycle
 
# Le Delay Flip-Flop Synchronisé DFF

Nous utilisons le DFF synchronisé: utilisation d'un signal d'horloge.




Concept: un circuit (exemple: processeur) utilise une seule horloge et distribue son signal à tous les éléments de mémoire du circuit. Cela permet de coordonner l'opération séquentielle du circuit.
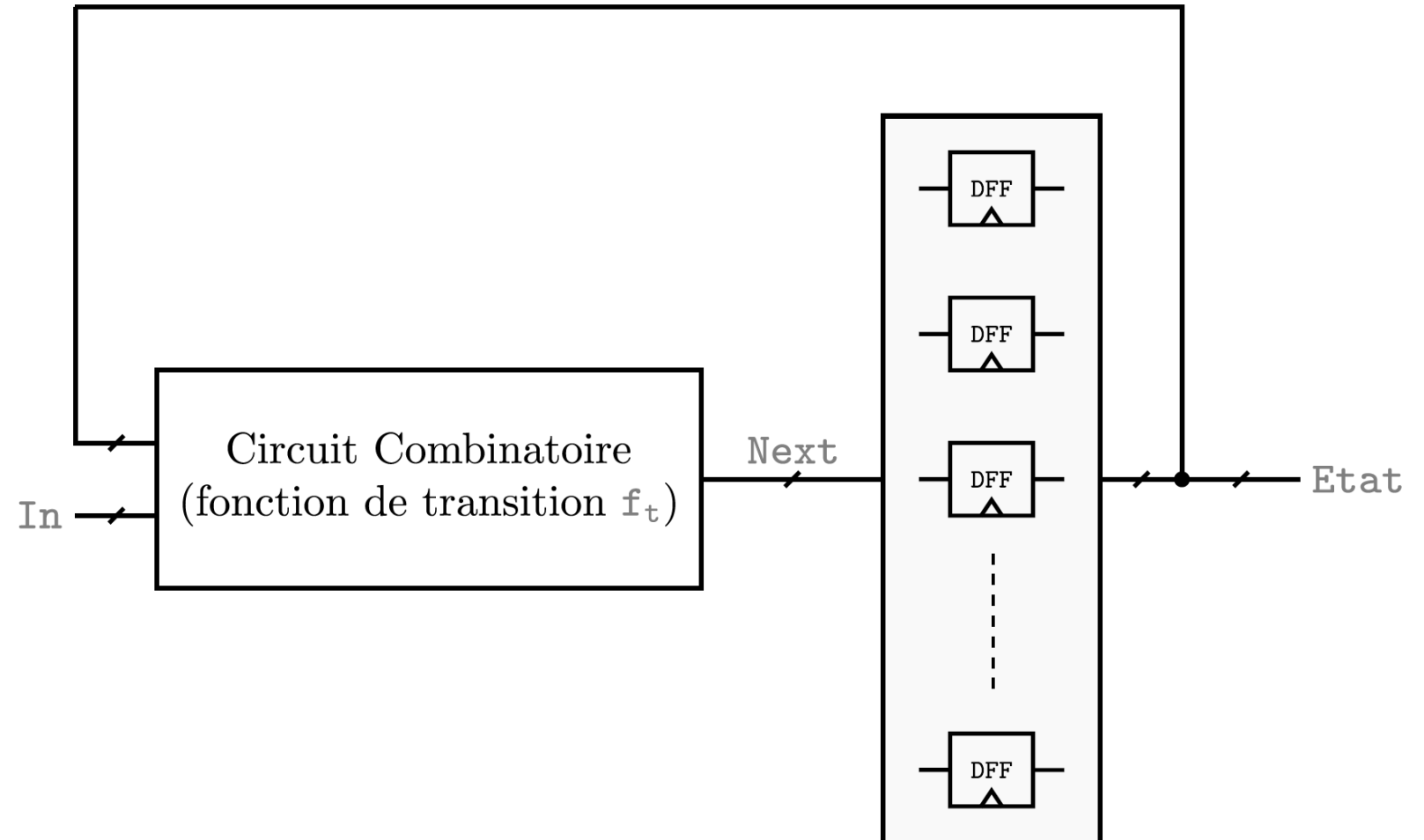
# Circuits logiques séquentiels: le cas général



$$\text{Etat}(t+1) = \text{Next}(t) = f_t(\text{In}(t), \text{Etat}(t))$$



# Réalisation d'un circuit séquentiel

---



- 1) **Définition de l'état.** Identification du nombre minimal de bits nécessaires pour définir de manière unique l'état du système: Correspond au nombre de DFF.
- 2) **Construction du circuit combinatoire.** Description du rapport entre  $\text{Next}(t)$  et l'état  $\text{Etat}(t)$ , sous forme de **fonction de transition** (la fonction logique  $f$ ) ou de **table de transition** (la table de vérité de  $f$ ).


# 15. Principes de logique séquentielle

---



## Exemples de circuits logiques séquentiels

# Premier exemple: signal alterné

 

## Le signal **Etat**:


- $Etat = Out$
- $Etat$ : Sortie du DFF
- $Etat$ : Entrée de la porte NOT

## Le signal **Next**:

- $Next$ : Entrée du DFF
- $Next$ : Sortie de la porte NOT

DFF:  $Next(t) = Etat(t+1)$   
NOT:  $Next(t) = !Etat(t)$   
Donc:  $Etat(t+1) = !Etat(t)$

# Deuxième exemple: compteur digital

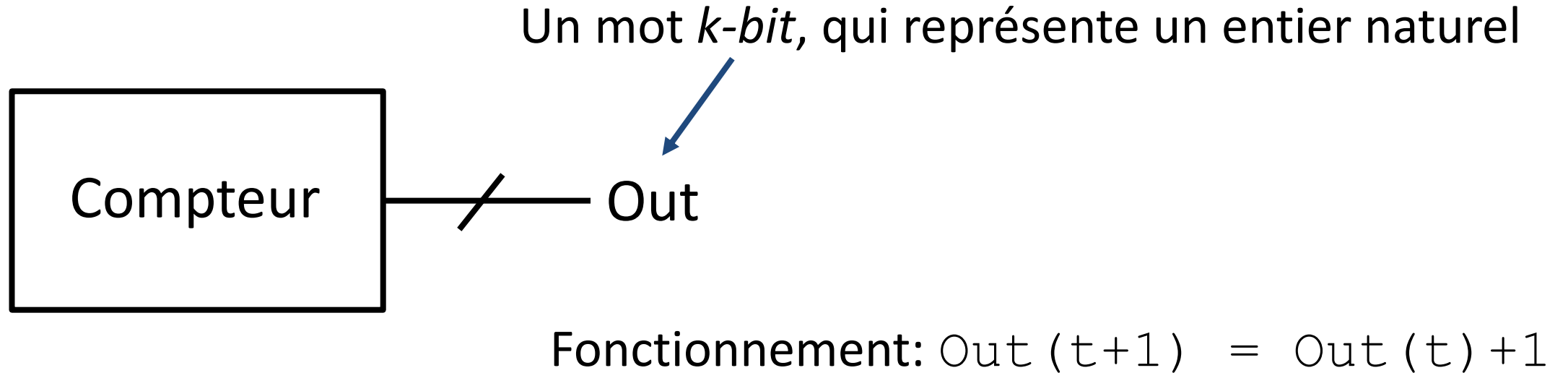

Exemple, un compteur 4-bit:

- Compte de 0 à 15
- Ensuite, recommence à zéro, sans jamais s'arrêter





# Compteur digital: table de transition

	Etat <sub>3</sub> (t)	Etat <sub>2</sub> (t)	Etat <sub>1</sub> (t)	Etat <sub>0</sub> (t)	Next <sub>3</sub> (t)	Next <sub>2</sub> (t)	Next <sub>1</sub> (t)	Next <sub>0</sub> (t)
t=0	0	0	0	0				
t=1	0	0	0	1				
t=2	0	0	1	0				
t=3	0	0	1	1				
t=4	0	1	0	0				
t=5	0	1	0	1				
t=6	0	1	1	0				
t=7	0	1	1	1				
t=8	1	0	0	0				
t=9	1	0	0	1				
t=10	1	0	1	0				
t=11	1	0	1	1				
t=12	1	1	0	0				
t=13	1	1	0	1				
t=14	1	1	1	0				
t=15	1	1	1	1				



# Deuxième exemple: compteur digital

	Etat <sub>3</sub> (t)	Etat <sub>2</sub> (t)	Etat <sub>1</sub> (t)	Etat <sub>0</sub> (t)	Next <sub>3</sub> (t)
t=0	0	0	0	0	0
t=1	0	0	0	1	0
t=2	0	0	1	0	0
t=3	0	0	1	1	0
t=4	0	1	0	0	0
t=5	0	1	0	1	0
t=6	0	1	1	0	0
t=7	0	1	1	1	1
t=8	1	0	0	0	1
t=9	1	0	0	1	1
t=10	1	0	1	0	1
t=11	1	0	1	1	1
t=12	1	1	0	0	1
t=13	1	1	0	1	1
t=14	1	1	1	0	1
t=15	1	1	1	1	0

La plupart du temps, les bits ne changent pas:  $\text{Next}_3(t) = \text{Etat}_3(t)$

Si tous les bits inférieurs valent 1, une retenue est propagée, et le bit change:

si  $\text{Etat}_0(t) \cdot \text{Etat}_1(t) \cdot \text{Etat}_2(t)$  vaut 1


$$\text{Next}_3(t) = \neg \text{Etat}_3(t)$$

autrement

$$\text{Next}_3(t) = \neg \text{Etat}_3(t)$$

$$\text{Next}_3(t) = \text{Etat}_3(t) \oplus (\text{Etat}_0(t) \cdot \text{Etat}_1(t) \cdot \text{Etat}_2(t))$$

# Deuxième exemple: compteur digital

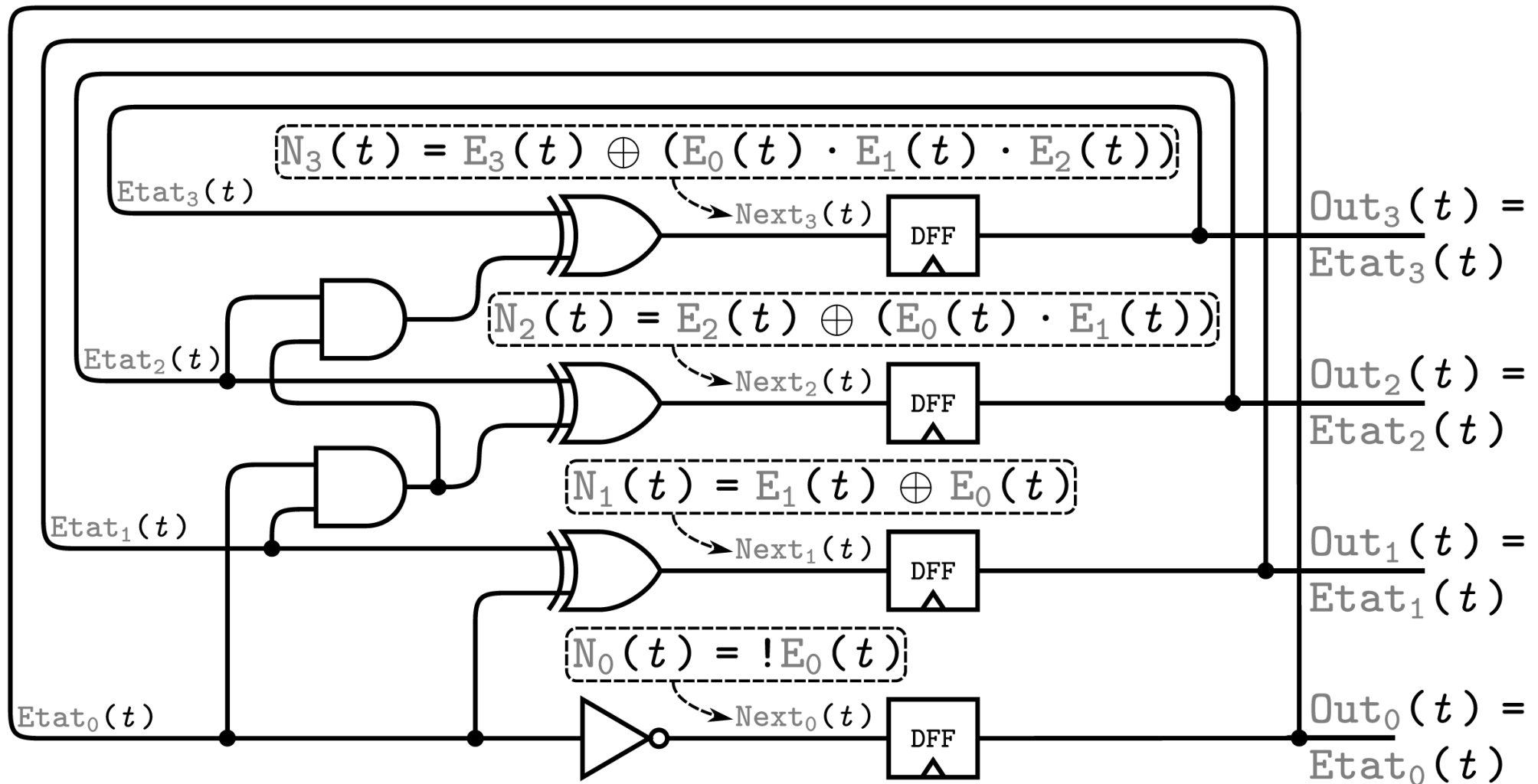

# Mémoire de longue durée: Le registre 1-bit




- But: mémoriser un bit pour davantage qu'un seul pas de temps.
- Description algorithmique du registre 1-bit:

*si*  $\text{Load}(t)$  vaut 1

$\text{Out}(t+1) = \text{In}(t)$

*autrement*

$\text{Out}(t+1) = \text{Out}(t)$

 

Rappel: le signal  
d'horloge est implicite

# Réalisation du registre 1-bit

*si*  $\text{Load}(t)$  vaut 1


$$\text{Out}(t+1) = \text{In}(t)$$

*autrement*

$$\text{Out}(t+1) = \text{Out}(t)$$


Réalisation partielle:

$$\text{Out}(t+1) = \text{In}(t)$$

 

Réalisation partielle:

$$\text{Out}(t+1) = \text{Out}(t)$$

 

# Réalisation du registre 1-bit




*si*  $\text{Load}(t)$  vaut 1


$$\text{Out}(t+1) = \text{In}(t)$$

*autrement*


$$\text{Out}(t+1) = \text{Out}(t)$$

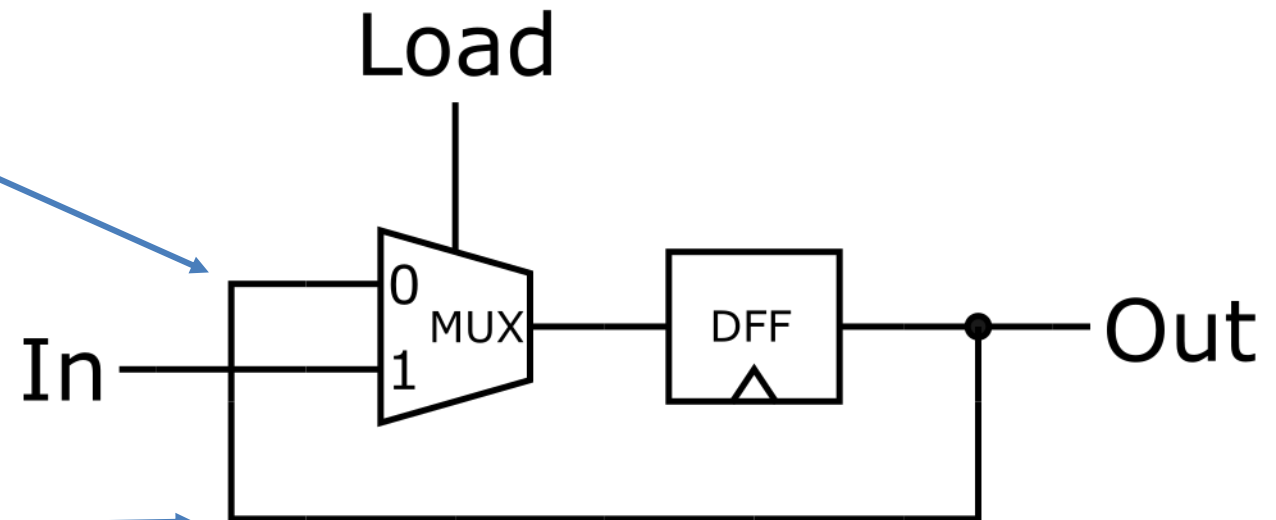

$$\text{Out}(t+1) = \text{In}(t)$$

 

$$\text{Out}(t+1) = \text{Out}(t)$$

 


# Réalisation du registre 1-bit

si  $\text{Load}(t)$  vaut 1

$$\text{Out}(t+1) = \text{In}(t)$$

autrement

$$\text{Out}(t+1) = \text{Out}(t)$$

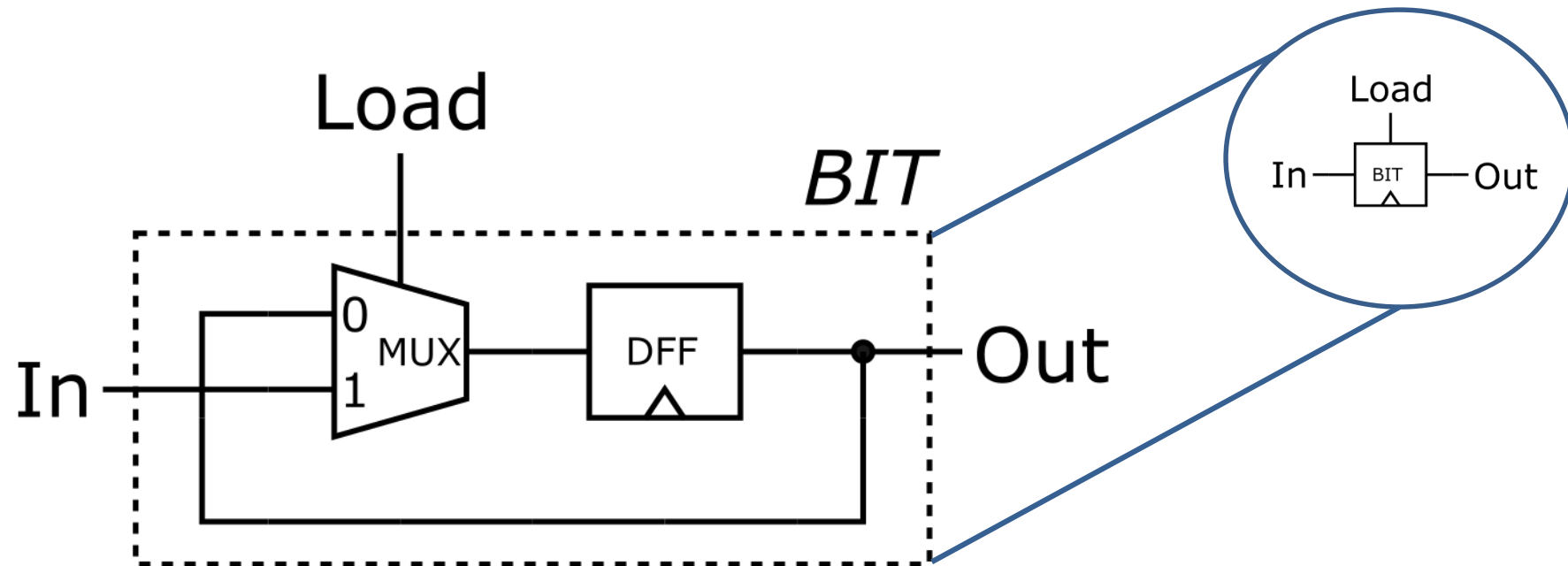

# Registre k-bit

Le registre k-bit mémorise un mot k-bit. Sa description algorithmique est la même que celle du registre 1-bit:

*si* Load(t) vaut 1


Out(t+1) = In(t)

*autrement*

Out(t+1) = Out(t)

Les entrées/sorties In/Out sont des *mots* k-bit.

Symbole de diagramme:

 



# Exercice instantané


Lequel de ces deux circuits réalise-t-il un registre k-bit?

www.votamatic.ch

LKZJ



A)

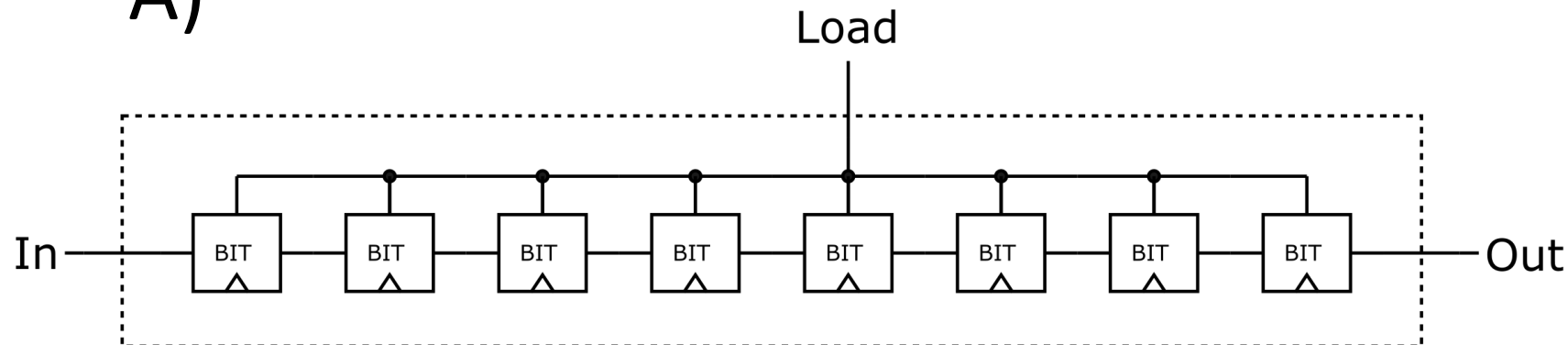

B)

