

11. Circuits combinatoires importants



Principes de fonctionnement des ordinateurs

Jonas Lätt

Centre Universitaire d'Informatique



Trouvé une erreur sur un transparent? Envoyez-moi un message

- sur Twitter [@teachjl](#) ou
- par e-mail jonas.latt@unige.ch



Contenu du cours

Partie I: Introduction

1. Introduction

2. Histoire de l'informatique

3. Information digitale et codage de l'information

4. Codage des nombres entiers naturels

5. Codage des nombres entiers relatifs

6. Codage des nombres réels

7. Codage de contenu média

8. Portes logiques

9. Circuits logiques combinatoires et algèbre de Boole

10. Réalisation d'un circuit combinatoire

11. Circuits combinatoires importants

12. Principes de logique séquentielle

13. Réalisation de la bascule DFF

14. Architecture de von Neumann

15. Réalisation des composants

16. Code machine et langage assembleur

17. Architecture d'un processeur

18. Performance et micro-architecture

19. Du processeur au système

Partie II: Codage de l'information

Partie III: Circuits logiques

Partie IV: Architecture des ordinateurs


Les portes bit-par-bit: AND à k bits



Entrée: des mots à k bits. **Sortie:** des mots à k bits.

Réalisation: répétition d'une porte logique.

Exemple: AND à k bits (k=8)

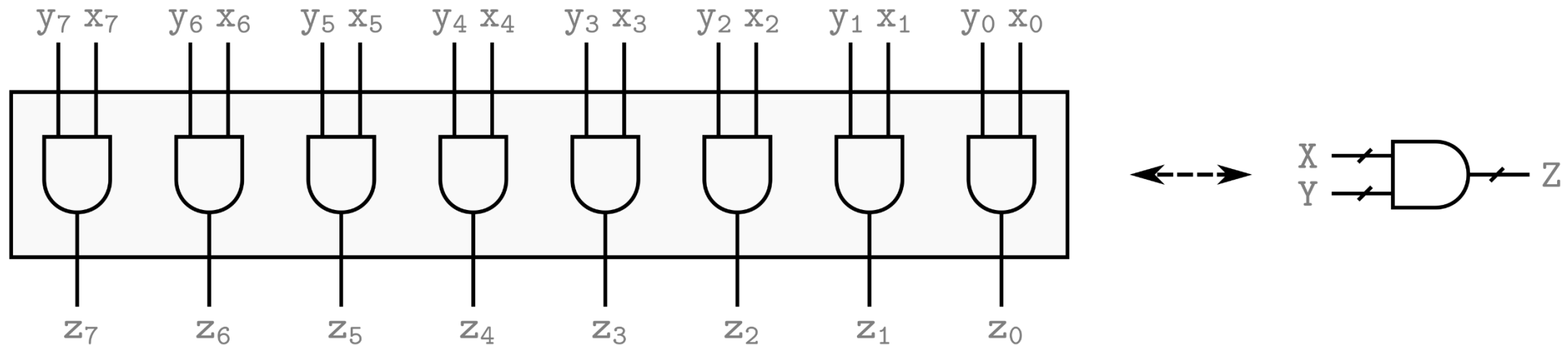


Les portes à k bits: Symboles



$$Z = X \text{ AND } Y$$
 
$$(z_i = x_i \cdot y_i \text{ pour } i = 0 \dots k-1)$$



Les portes à k entrées et 1 sortie



- Possible pour toute porte associative et commutative (exemple: AND et OR).

Exemple: Le OR 8-vers-1 $\text{OR}(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7)$


$$\text{OR}(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7) = x_0 + x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7$$

AND et OR k-vers-1: Symboles




Entrée: des mots à k bits. **Sortie:** un seul bit.

OR 8-vers-1


 


AND 8-vers-1

 




 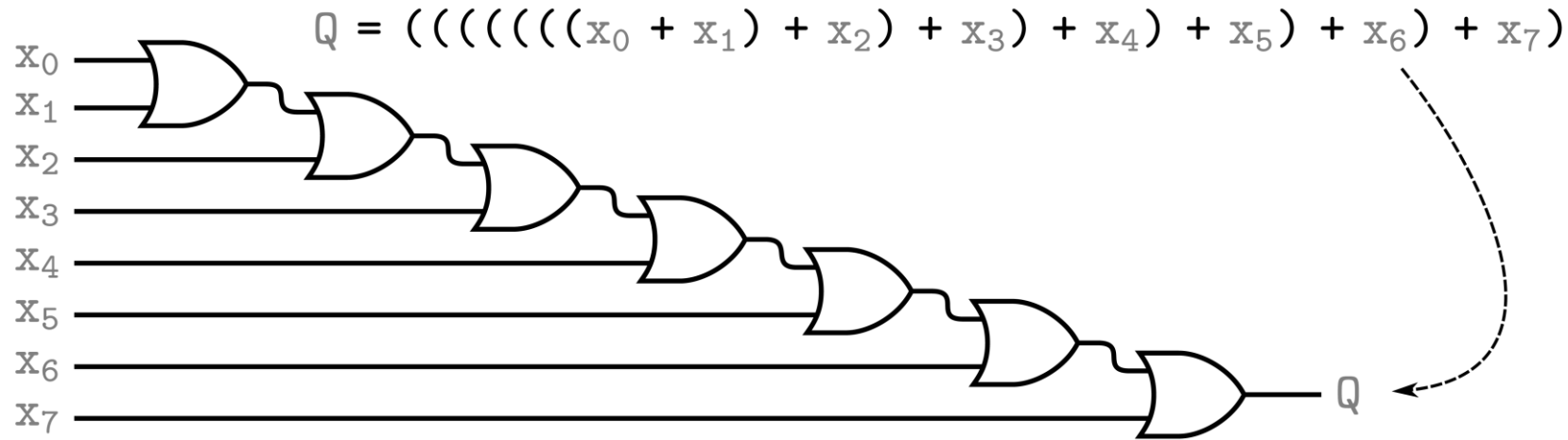Portes k-vers-1: Réalisation à plusieurs niveaux




Multiplexeur à 2 bits: rappel

 

si S vaut 0
 $Q = A$
autrement
 $Q = B$

Commentaire: réalisation, au niveau électronique, d'une structure de contrôle sélective (if-else).

Multiplexeurs à 4 bits

 


Les deux bits de sélection
représentent un nombre entre 0 et 3,
qui indique la ligne à sélectionner.


Multiplexeurs à n bits




Multiplexeur à deux bits:

 

Multiplexeur à quatre bits:

 

Multiplexeur à 8 bits:

 




Multiplexeurs à n bits

Multiplexeur à k bits:

 La ligne S a une largeur de $\log_2(k)$ bits.




Lignes de données et lignes de contrôle



Les entrées ne s'utilisent pas toutes dans le même but.

 Les **lignes de données** représentent des entrées «classiques».



Les **lignes de contrôle** permettent de modifier le comportement du circuit. Dans le multiplexeur: lignes de **sélection** pour les lignes de données.



Un circuit important: l'additionneur binaire

Addition de deux nombres



173		1	0	1	0	1	1	0	1
+57	+	0	0	1	1	1	0	0	1
=230	=								


- Chaque colonne: Addition de 3 bits
- Calculé par un **circuit additionneur**

Demi-Additionneur: additionne 2 bits



Entrée: Deux valeurs binaires A, B

 Sortie: La somme arithmétique des entrées.





Demi-Additionneur

A	B	Retenue	Somme
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

$$\text{Somme} = A \oplus B$$

$$\text{Retenue} = AB$$

  


Additionneur complet: additionne 3 bits




Entrée: Trois valeurs binaires A , B , R_{in}

 
Sortie: La somme arithmétique des entrées.



Additionneur complet: circuit

 


Additionneur complet: symbole

 

Additionneur à 8 bits



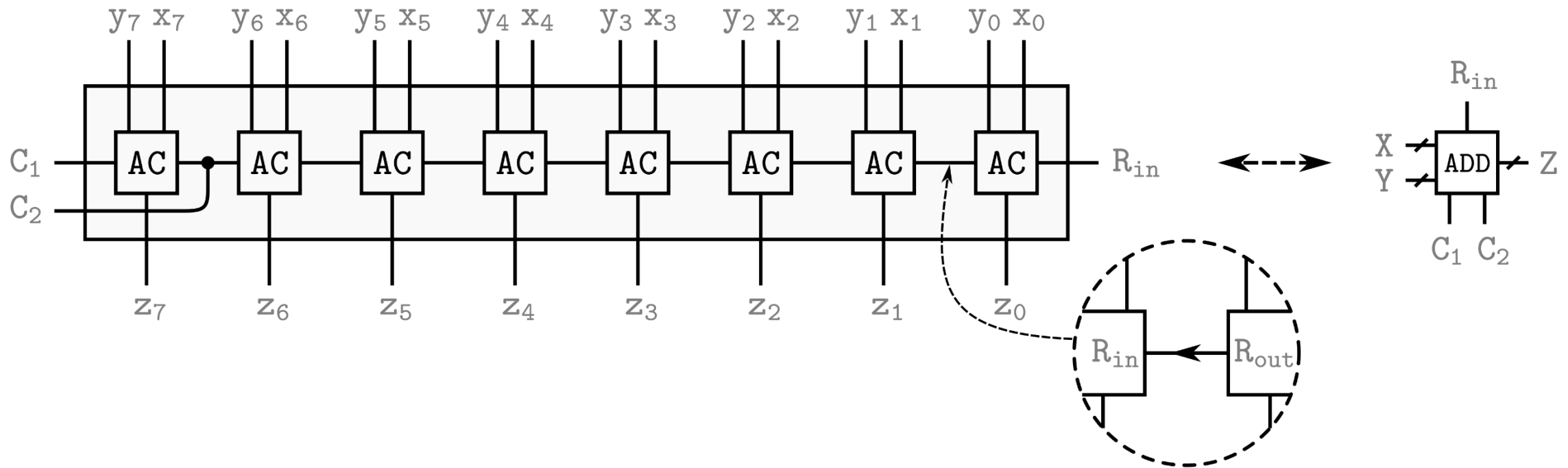
- L'additionneur k-bits enchaîne plusieurs additionneurs complets.
- Dépendance entre les composants: Chaque additionneur à 1-bit connecte sa sortie R_{out} à l'entrée R_{in} du prochain additionneur.




Notation: additionneur à k bits



Rappel: L'additionneur complet à un bit:

 


L'additionneur à k bits:

 


Comment détecter les débordements?

«Carry Flag CF1»

 

En $\mathbb{N}_{(k)}$, un débordement a lieu lorsqu'on dépasse $2^k - 1$.

«Carry Flag CF2»

 

En $\mathbb{Z}_{(k)}$, un débordement a lieu lorsqu'on dépasse $2^{k-1} - 1$.



Soustraction

Calcul de $y - x$

- Idée: on prétend que x et y sont codés en $\mathbb{Z}_{(k)}$
- On peut donc calculer la représentation binaire de $-x$
- Le reste est une simple addition, car

$$y - x = y + (-x)$$

Calcul du complément à 2




Calcul du complément à 2:

 1. Inversion de tous les bits
2. Addition de la valeur 1 au résultat

Soustraction de deux entiers



- Soustraction à l'aide du circuit additionneur:
 - Appliquer un NOT au deuxième argument.
 - Additionner la valeur 1.
- Astuce pour ajouter la valeur 1: mettre à 1 la retenue d'entrée de l'additionneur (qui de toute façon ne servait à rien...):




Soustraction à l'aide du circuit additionneur



Représentation externe: $\mathbb{Z}_{(k)}$

Représentation interne: mots à k bits

 

Détection de débordements: Résumé



Espace	Calcul	Opération logique	Débordement (Overflow Flag OF)

Multiplication / Division



- Comme dans le cas de l'addition / soustraction, on suit le même procédé que lors d'un calcul manuel sur papier.
- La multiplication s'exprime par une succession d'additions ($\log_2(k)$ étapes pour des mots à k bits).
- La division s'exprime par une succession de soustractions ($\log_2(k)$ étapes pour des mots à k bits).
- Nous n'allons pas présenter ces procédés dans ce cours, par manque de temps.

Multiplication / Division par puissances de 2




Base 10: Multiplication / Division par une puissance de 10

- $00001234 * 10^3 =$
- $00001234 / 10^3 =$

Base 2: Multiplication / Division par une puissance de 2

- $00001010_{(2)} * 2^3 =$
- $00001010_{(2)} / 2^3 =$

 Multiplication / Division par puissances de 2




- Le circuit «décalage à droite d'une position».
- Si $F=0$: Division entière par 2.


Généralisation du circuit de décalage



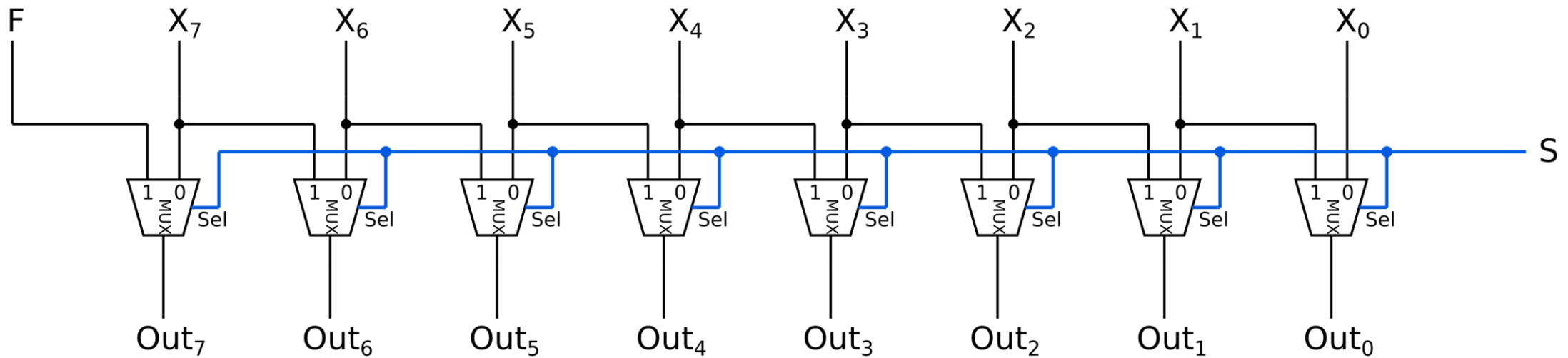Ce circuit décale d'une position à droite, ou ne fait rien, dépendant de la valeur de S.



Barrel Shifter: Décalage de n bits

 


Applications du barrel shifter



- Multiplication et division par puissances de 2.
- Unité de contrôle: décomposition d'une instruction en code machine.
- Algorithmes de chiffage.
- Protocoles de communication: contrôles de redondance cyclique.

Délais de propagation

 
Théorie: Les sorties d'un circuit combinatoire dépendent des entrées. Il n'y a pas de notion du temps.



Pratique: Quand les entrées changent, il s'écoule un certain laps de temps avant que les sorties reprennent une valeur stable. On parle du **délai de propagation d'un circuit**.


Le délai de propagation dépend du **nombre de portes** qu'un signal doit traverser entre l'entrée et la sortie du circuit.

Délai de propagation d'une porte k-bit

 


- Toutes les portes travaillent en parallèle.
- Le délai de propagation du circuit est égal au délai d'une porte individuelle.

Délai de propagation du barrel shifter

 

- On a $\log_2(k)$ niveaux
- Le délai de propagation est proportionnel à $\log_2(k)$.

Délai de propagation de l'additionneur

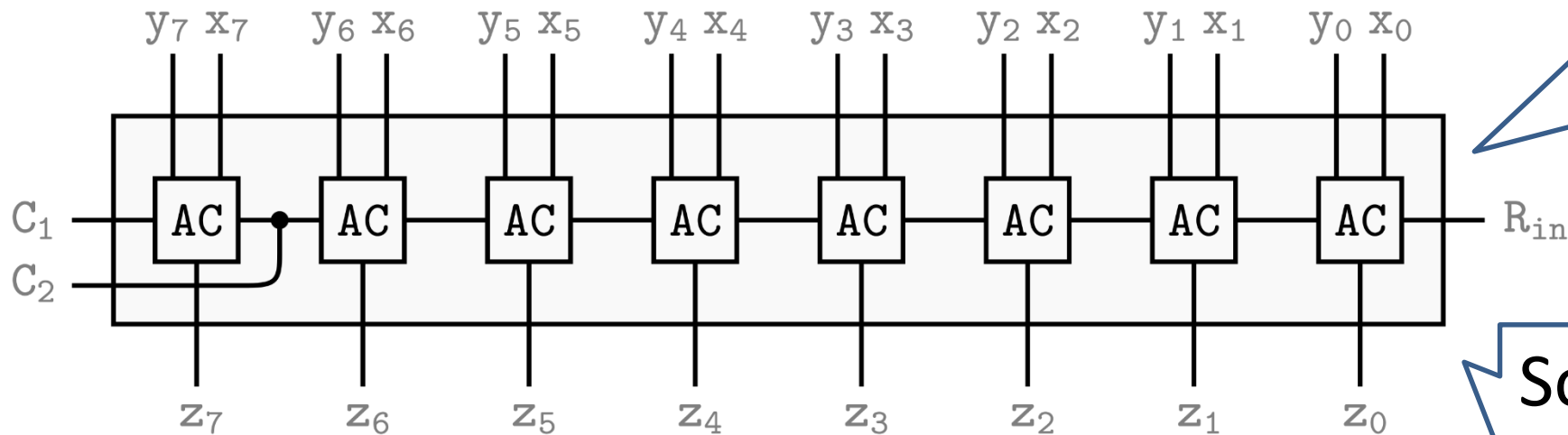

Additionneur à propagation de retenue.

Solution:
Additionneur à retenue anticipée.

- Chaque additionneur doit attendre la retenue de l'add. précédent.
- Le délai de propagation est proportionnel à k .