

# 17. Réalisation d'un processeur

---



## Principes de fonctionnement des ordinateurs

Jonas Lätt

Centre Universitaire d'Informatique





# Contenu du cours

## Partie I: Introduction

1. Introduction

2. Histoire de l'informatique

3. Information digitale et codage de l'information

4. Codage des nombres entiers naturels

5. Codage des nombres entiers relatifs

6. Codage des nombres réels

7. Codage de contenu média

8. Portes logiques

9. Circuits logiques combinatoires et algèbre de Boole

10. Réalisation d'un circuit combinatoire

11. Circuits combinatoires importants

12. Principes de logique séquentielle

13. Réalisation de la bascule DFF

14. Architecture de von Neumann

15. Réalisation des composants

16. Code machine et langage assembleur

**17. Architecture d'un processeur**

18. Performance et micro-architecture

19. Du processeur au système

## Partie II: Codage de l'information

## Partie III: Circuits logiques

## Partie IV: Architecture des ordinateurs




# Déroulement universel d'un cycle RISC-V

---


Simplicité et régularité de l'architecture RISC-V.

- **1<sup>ère</sup> partie**, identique pour toutes les instructions:
  1. Envoyer le PC à la mémoire et récupérer la prochaine instruction dans l'IR.
  2. Lecture d'un ou deux registres, identifiés par l'instruction.
- **2<sup>ème</sup> partie**. La plupart des instructions utilisent l'ALU:
  - Instruction Arithm/Logique: Pour effectuer l'opération demandée.
  - Instruction de transfert: Pour additionner un offset à l'adresse de base.
  - Branchement: Pour effectuer une comparaison.
- **3<sup>ème</sup> partie**. L'action entreprise dépend de la catégorie d'instruction:
  - Instruction Arithm/Logique: Ecriture dans le banc de registre.
  - Instruction de transfert: Accès mémoire.
  - Branchement: Manipulation du PC.

# Rappel: l'architecture de von Neumann

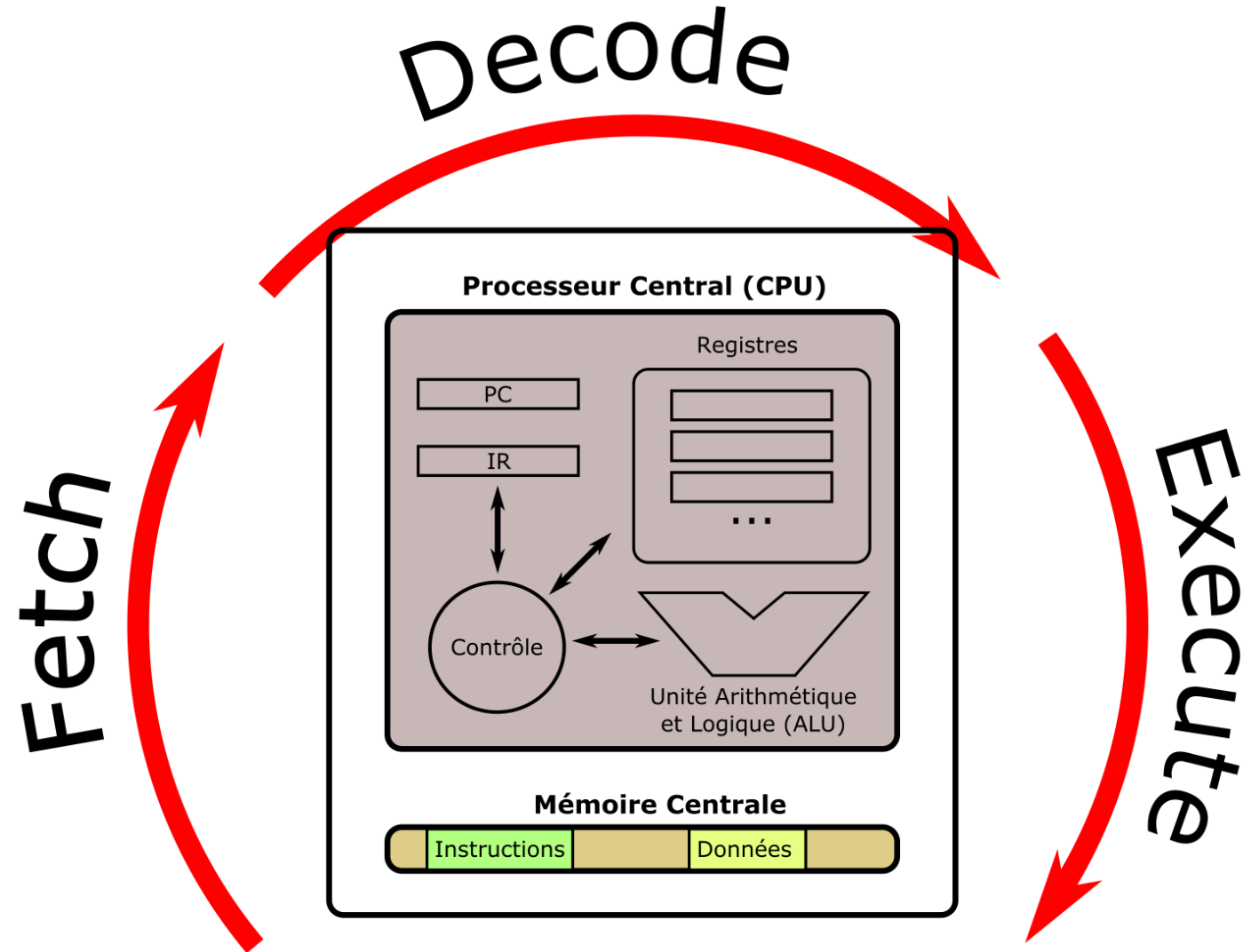

# Fonctionnement du processeur

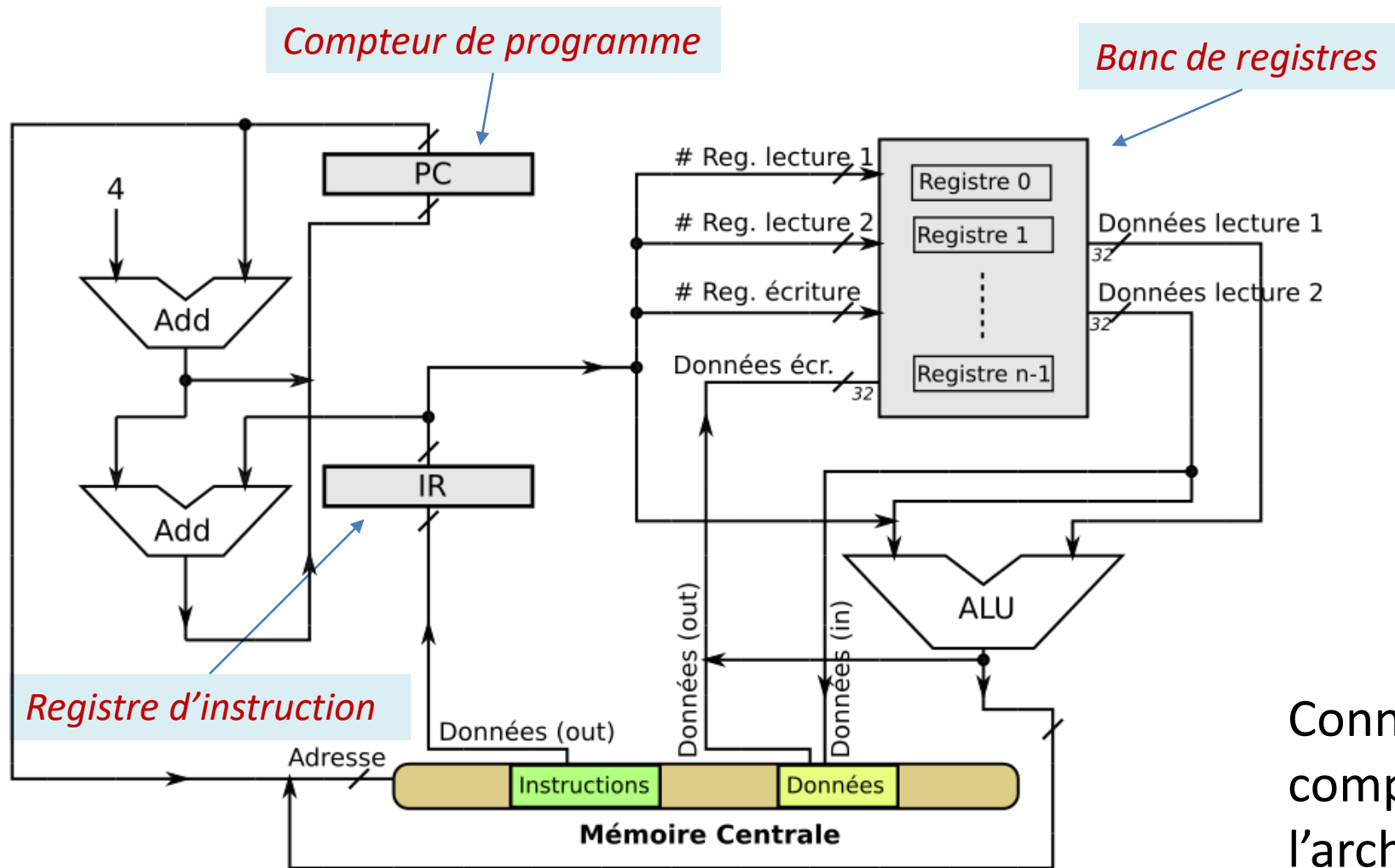


Connexions principales entre composants du CPU dans l'architecture RISC-V (32 bits)
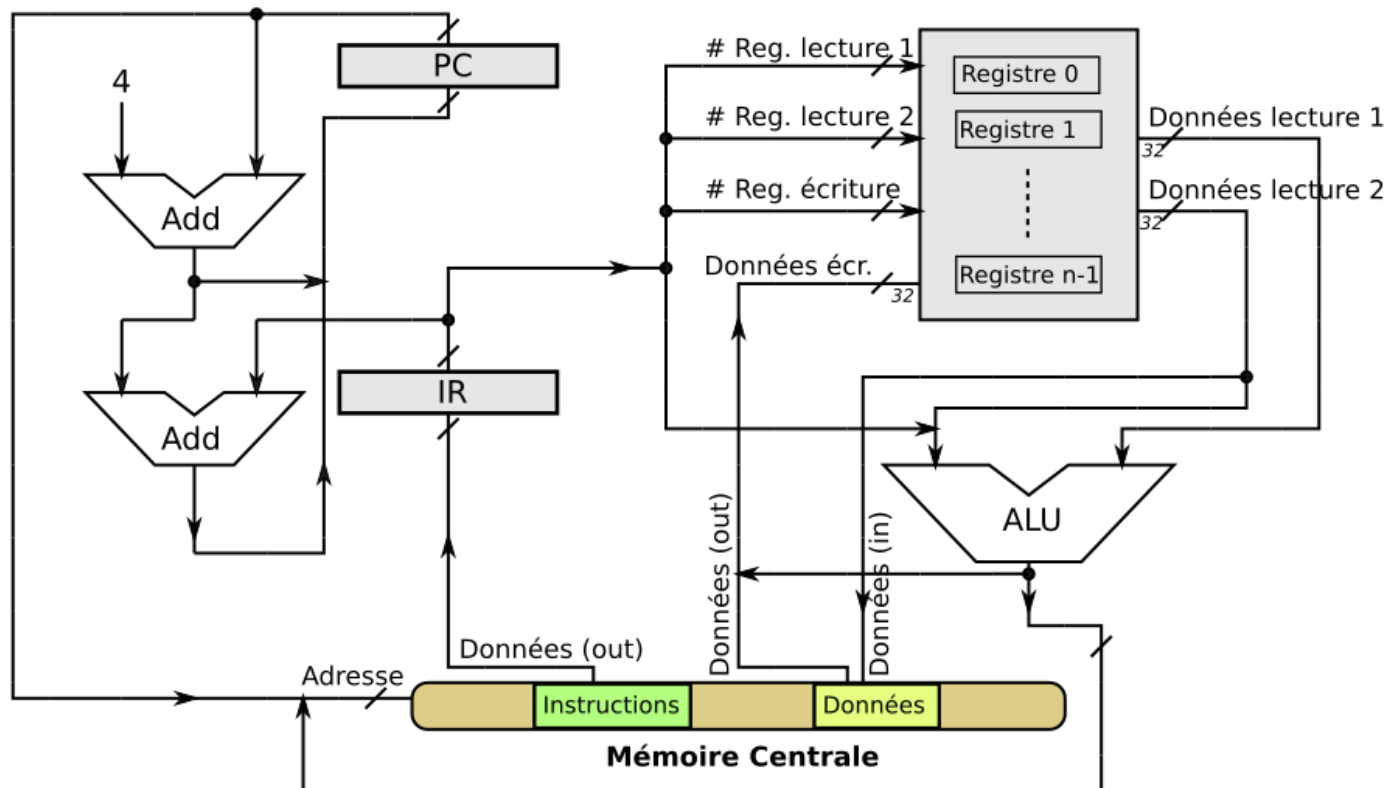
# Etape fetch

Lors de l'étape *fetch*

- Le compteur de programme est communiqué à la mémoire.
- La prochaine instruction est déposée dans le registre d'instructions.




Le compteur de programme est alors mis à jour, pour passer à l'adresse de la prochaine instruction.

Dans le cas sans branchement (exécution séquentielle), l'adresse est simplement incrémentée de 4 (la taille d'une instruction).
 
# Etape decode

Lors de l'étape *decode*,

- L'unité de contrôle envoie des signaux de contrôle aux différents dispositifs.
- L'instruction est décomposée, et chaque groupe suit un parcours différent.



Pour un branchement,  
l'instruction contient l'adresse  
relative du branchement.

L'instruction peut contenir  
l'identifiant d'un ou deux  
registres en lecture, un registre  
en écriture, ou encore une valeur  
constante (instruction de type I).





# Etape execute (2): accès à la mémoire


`lw x1, 8(x2)`

Pour une opération de lecture d'un mot  $l_w$  (format I) l'étape *execute*


- Lit la valeur d'un registre (l'adresse de base) et récupère l'offset codé dans l'instruction.
- Calcule l'adresse de la donnée en mémoire à l'aide de l'ALU.

Cette adresse

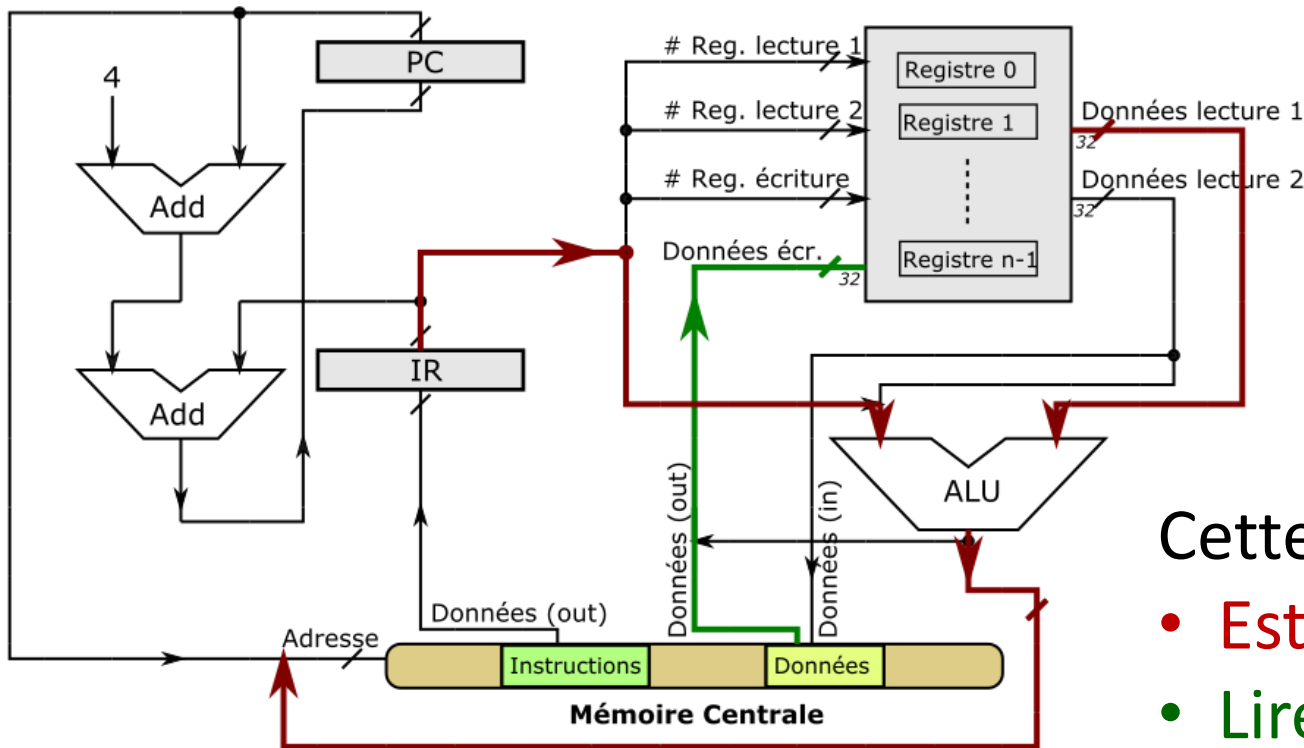- Est fournie à la mémoire, pour
- Lire la donnée et la déposer dans un registre.



# Architecture (presque) complète

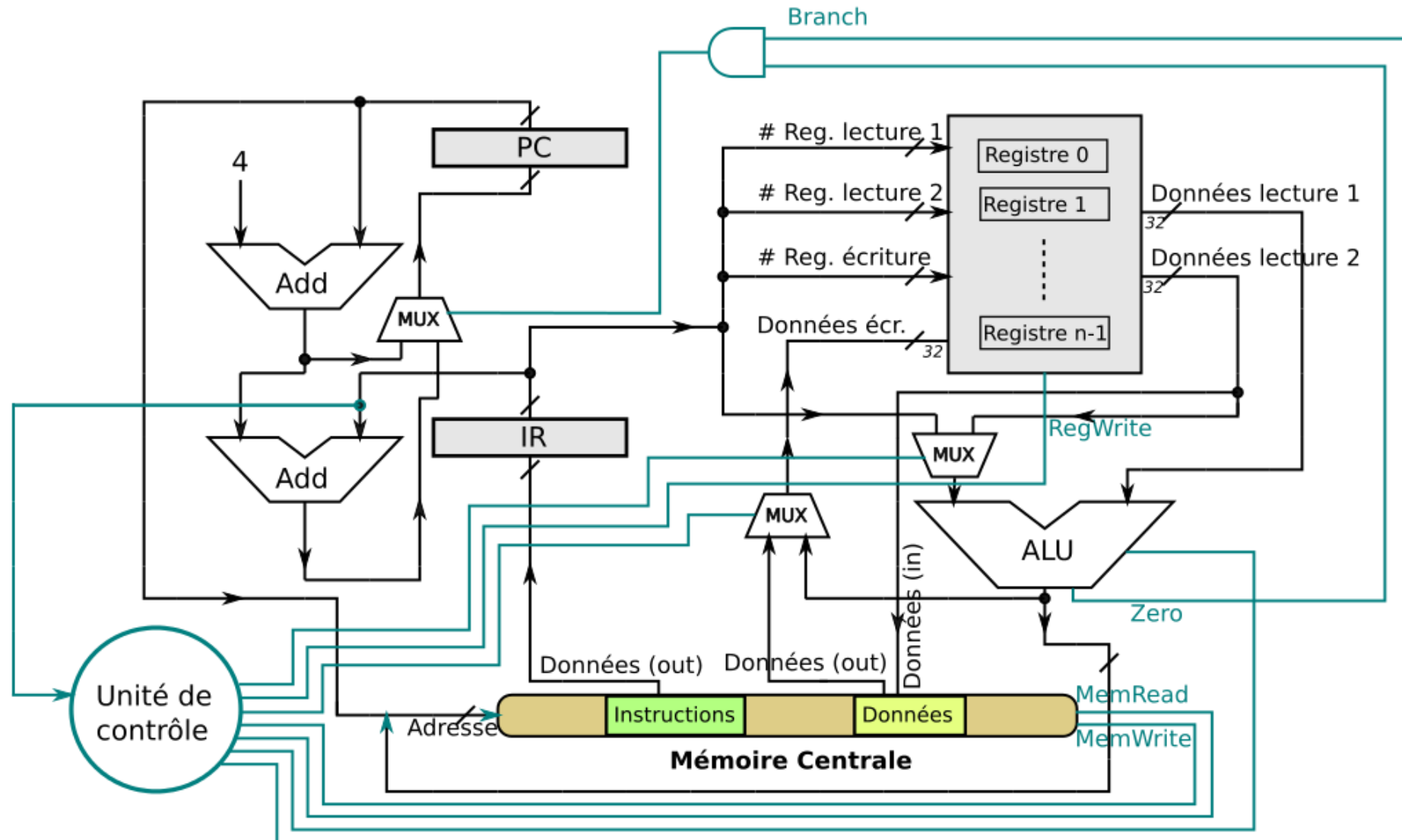


# Architecture (presque) complète



Ce multiplexeur sélectionne entre une incrémentation +4 du PC (flux d'instruction linéaire), ou l'ajout d'un offset au PC (branchement).

Par simplicité, on ne montre pas le circuit qui décompose l'instruction en ses différents groupes.

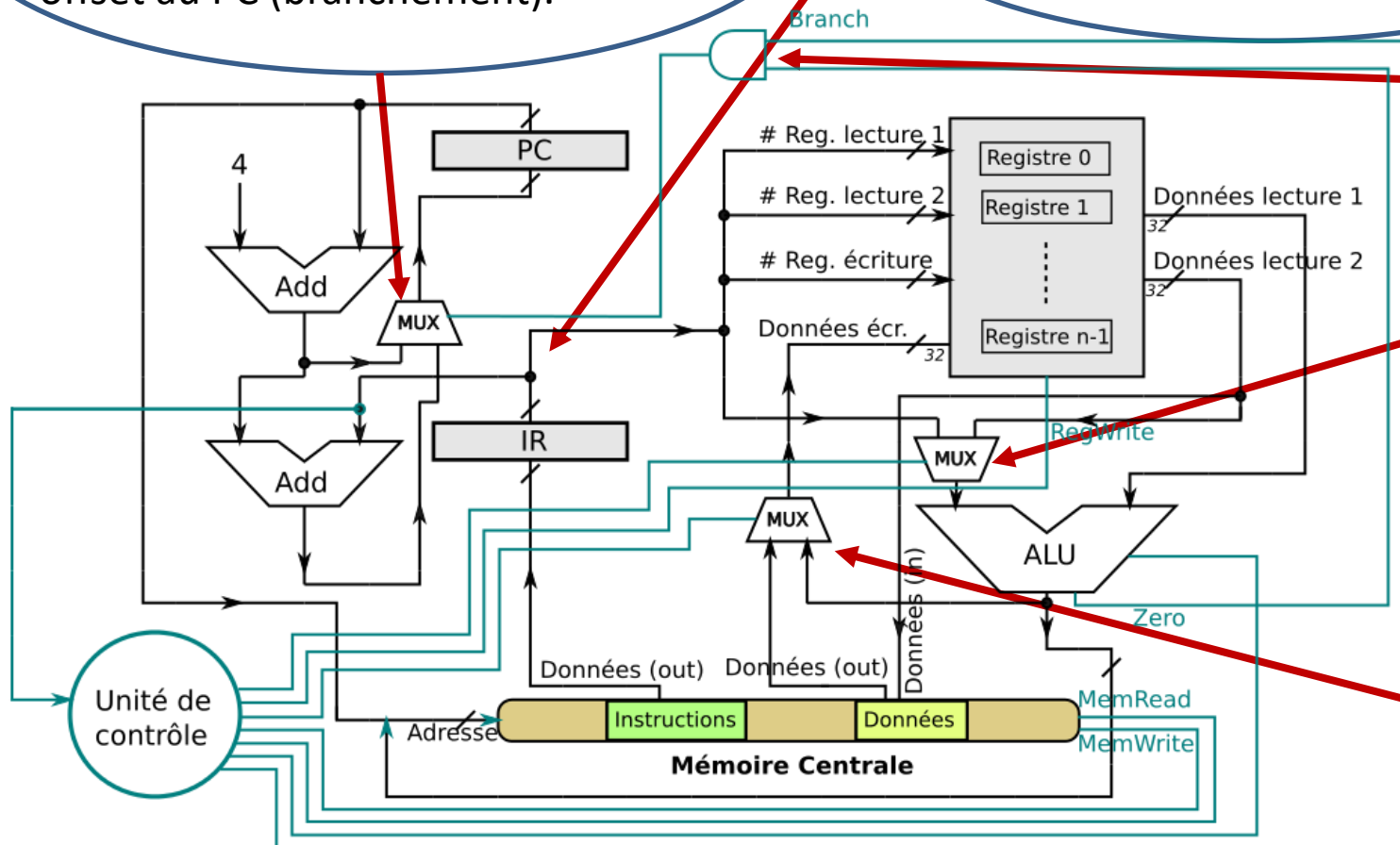Test: L'instruction est un branchement ET le résultat de l'ALU vaut 0.



Sélection entre valeur d'un registre ou valeur constante de l'instruction.

Sélection entre données de la mémoire ou données en sortie de l'ALU.

# Exemple: **add x1, x11, x12**

0000000 01100 01011 000 00001 0110011

