

10. Réalisation d'un circuit combinatoire



Principes de fonctionnement des ordinateurs

Jonas Lätt

Centre Universitaire d'Informatique



Trouvé une erreur sur un transparent? Envoyez-moi un message

- sur Twitter [@teachjl](#) ou
- par e-mail jonas.latt@unige.ch



Contenu du cours

Partie I: Introduction

1. Introduction

2. Histoire de l'informatique

3. Information digitale et codage de l'information

4. Codage des nombres entiers naturels

5. Codage des nombres entiers relatifs

6. Codage des nombres réels

7. Codage de contenu média

8. Portes logiques

9. Circuits logiques combinatoires et algèbre de Boole

10. Réalisation d'un circuit combinatoire

11. Circuits combinatoires importants

12. Principes de logique séquentielle

13. Réalisation de la bascule DFF

14. Architecture de von Neumann

15. Réalisation des composants

16. Code machine et langage assembleur

17. Réalisation d'un processeur

18. Performance et micro-architecture

19. Du processeur au système

Partie II: Codage de l'information

Partie III: Circuits logiques

Partie IV: Architecture des ordinateurs




Rappel

- Un **circuit logique combinatoire** implémente une fonction logique.
- **M bits de sortie** S_j , $j=1..M$ dépendent uniquement de **N bits d'entrée** E_i , $i=1...N$.

$$S_j = f_j(E_1, E_2, \dots, E_N) \text{ pour tout } j=1...M$$


Conception vs Réalisation d'un circuit

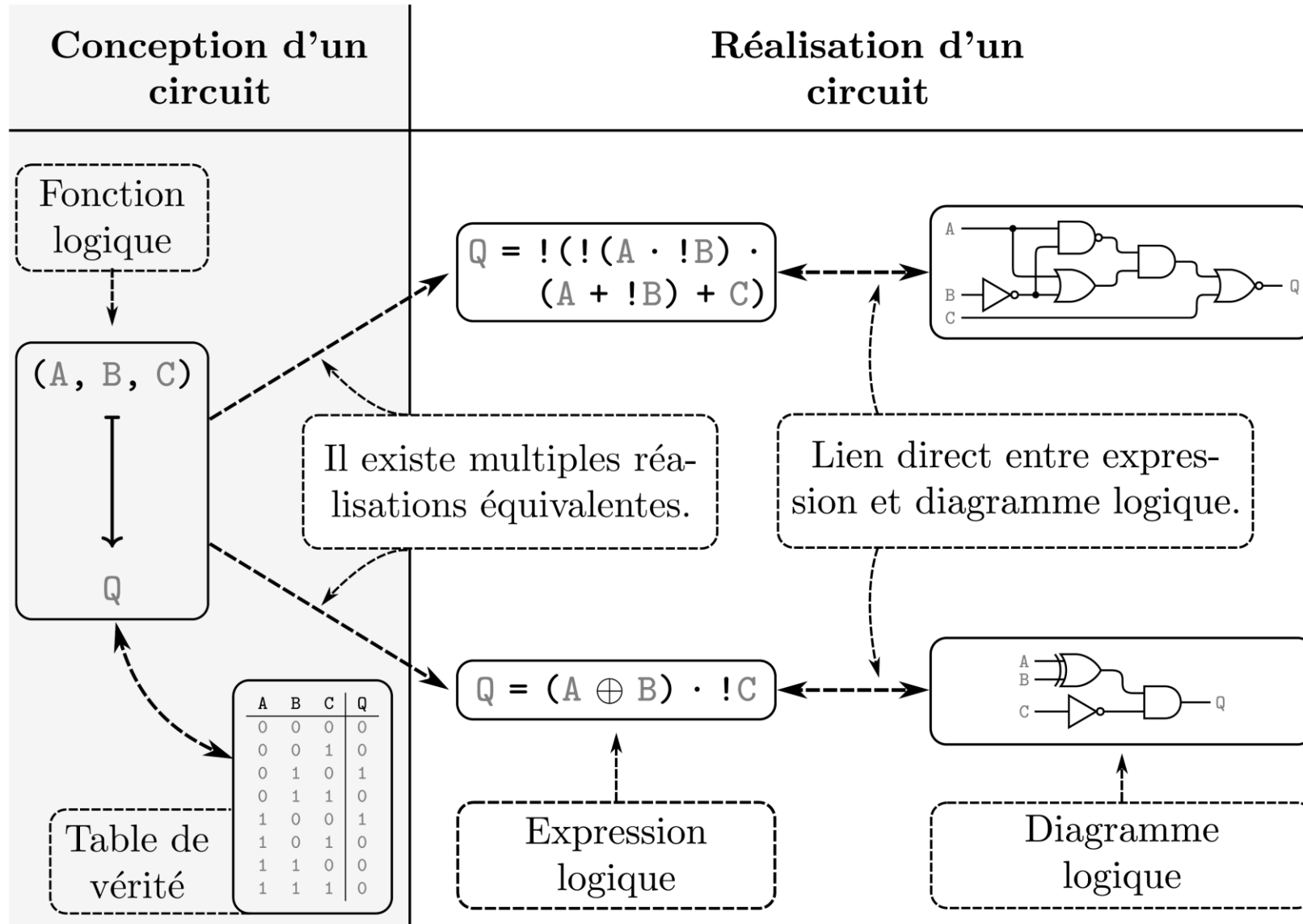


Maintenant: deux circuits concrets



Multiplexeur

 


Circuit Affichage 7-Segments

 

1. Ecriture de la table de vérité du circuit.
2. Réalisation du circuit: construction d'une expression booléenne.


Le multiplexeur à deux voies

 

- Q est égal à **A** si **S** vaut 0.
- Q est égal à **B** si **S** vaut 1.


Réalisation électronique
d'une sélection («*if-else*»):

 si **S** vaut 0
 $Q = A$
autrement
 $Q = B$



S	A	B	Q=MUX (S,A,B)

Comment réaliser un circuit?

 


Rappel: méthode de l'intuition logique



D est vrai si $(M$ est vrai et A est vrai) ou $(M$ est vrai et C est vrai) ou P est vrai

$$D = (M \cdot A) + (M \cdot C) + P$$

 Trouver une expression booléenne: Méthode de l'intuition logique




si S vaut 0
 $Q = A$
autrement
 $Q = B$

Méthode:

On énonce une phrase à haute voix qui commence par
 Q vaut **1** si et seulement si ...

 Trouver une expression booléenne: Méthode de l'intuition logique



- **Q** est égal à **A** si **S** vaut **0**.
- **Q** est égal à **B** si **S** vaut **1**.

Q vaut **1** si et seulement si

- L'entrée sélectionnée par **S** vaut **1**

Q vaut **1** si et seulement si

- **S** vaut **0** ET **A** vaut **1** OU
- **S** vaut **1** ET **B** vaut **1**



Méthode systématique: La méthode des minterms et des maxterms

Idée: la méthode de l'intuition logique est appliquée à la table de vérité

Exemple: un circuit pour la porte XOR

Méthode des minterms



Problème: Table de vérité -> Expression Booléenne dans le cas général.

Solution: Méthode de l'intuition logique appliquée à la table de vérité.

Exemple: XOR

Q vaut 1 si et seulement si...

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Ce procédé s'appelle la Méthode des Minterms



Méthode des minterms

1. Rechercher les lignes dans lesquelles Q vaut **1**.
2. Ecrire un minterm pour chacune de ces lignes. Un minterm contient toutes les variables d'entrée, inversées par un NOT si la variable d'entrée vaut **0** dans la ligne en question, combinées à l'aide de AND.
3. Exprimer Q comme somme logique (OR) de ces Minterms.

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Q est **vrai** si et seulement si

A est **faux** ET B est **vrai**
OU

A est **vrai** ET B est **faux**

Méthode des minterms: commentaires



- Une fonction logique peut être réalisée par une infinité d'expressions, mais l'expression obtenue par minterms est unique (à part des permutations).
- Cette expression peut être vue comme une manière alternative d'écrire la table de vérité.
- Noms utilisés pour cette expression:
 - **Forme canonique** de l'expression logique
 - **Forme somme-de-produits** de l'expression logique

Equivalence de Q3 et Q5 du chapitre précédent




$$Q_3 = \neg (\neg (A \cdot \neg B) \cdot (A + \neg B) + C)$$

$$Q_5 = (A \oplus B) \cdot \neg C$$

Exemple: Ecrivons la forme canonique de Q2



A	B	C	Q ₂
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 

Alternative: Méthode des maxterms



Idée: on se concentre sur les cas $Q = 0$

Q vaut 0 si et seulement si...

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Méthode des maxterms

1. Rechercher les lignes dans lesquelles **Q** vaut **0**.
2. Ecrire un maxterm pour chacune de ces lignes. Un maxterm contient toutes les variables d'entrée, inversées par un NOT si la variable d'entrée vaut **1** dans la ligne en question, combinées à l'aide de OR.
3. Exprimer **Q** comme produit logique (AND) de ces Minterms.

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Q vaut **1** si et seulement si

A vaut **1** **OU** B vaut **1**
ET

A vaut **0** **OU** B vaut **0**

Minterms: Somme-de-produits

Maxterms: Produit-de-sommes


Minterms vs. Maxterms



Minterms

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


$$Q = \neg A \cdot B + A \cdot \neg B$$

 

Maxterms

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$Q = (A+B) \cdot (\neg A + \neg B)$$

 


**Expressions
équivalentes**

En général, laquelle des deux choisir? Cela dépend du nombre de 1 dans la colonne Q.

Interprétations de la porte XOR:

Retour à l'intuition logique

 

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Interprétation:

$$Q = !A \cdot B + A \cdot !B$$


$$Q = (A+B) \cdot (!A+!B)$$

Equivalent dual:


Retour à la méthode des minterms / maxterms

- Circuit de l'afficheur 7-segments: un exemple qui ne se prête pas à l'approche d'intuition logique

Circuit pour l'afficheur 7-segments

 

 Exemple: circuit pour l'afficheur 7-segments



Ici, les entrées du circuit représentent les bits d'un mot à k bits: ce mot représente un nombre entier.

Ca sera le cas pour beaucoup de circuits dans les chapitres à venir.

Exemple: Minterms appliqués au circuit 7-segments




- Segment “E” de l’affichage LCD.
- Application des Minterms.

Les Minterms sont:

E =

	X ₃	X ₂	X ₁	X ₀	E
0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	
2	0	0	1	0	
3	0	0	1	1	
4	0	1	0	0	
5	0	1	0	1	
6	0	1	1	0	
7	0	1	1	1	
8	1	0	0	0	
9	1	0	0	1	
	1	0	1	0	
	1	0	1	1	
	1	1	0	0	
	1	1	0	1	
	1	1	1	0	
	1	1	1	1	

 

Exemple: Minterms appliqués au circuit LCD



L'expression trouvée

$$E = !X_3 !X_2 !X_1 !X_0 + !X_3 !X_2 X_1 !X_0 + !X_3 X_2 X_1 !X_0 + X_3 !X_2 !X_1 !X_0$$

Nécessite 26 portes logiques. Simplifions!

1. Factorisation de $!X_0$:

2. Factorisation de $!X_3 !X_2$:

3. Complément de l'addition:

4. Factorisation de $!X_3$:

Comment simplifier un circuit de manière systématique?





- Grands circuits, cas général: il n'existe pas de méthode permettant de trouver un circuit optimal en un temps utile.
- Il existe des méthodes heuristiques permettant de trouver des circuits «raisonnablement bons».
- Pour des petits circuits, il existe des méthodes de simplification systématiques. Nous allons présenter les **tables de Karnaugh** (Maurice Karnaugh 1954 @ Laboratoires Bell).

Table de Karnaugh: Table de vérité en format compact



S	A	B	Q=MUX(S,A,B)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

  

Tables de Karnaugh: Minterms

S \ AB				
	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	0

- On a deux groupes.
- Dans chaque groupe, une variable est éliminée (elle est redondante).
- La méthode des tables de Karnaugh permet d'identifier les variables redondantes.

Tables de Karnaugh: Idée

		(i)			
		AB			
S	AB	00	01	11	10
	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0

		(ii)			
		AB			
S	AB	00	01	11	10
	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0

Stratégie:

- On regroupe les 1 adjacents en carrés ou rectangles.
- Chaque rectangle donne lieu à un seul Minterm.
- Une variable qui apparaît sous forme X et !X est redondante: on l'élimine.

Tables de Karnaugh: formes

2 entrées:

A \ B	0	1
0		
1		

3 entrées:

A \ BC	00	01	11	10
0				
1				

4 entrées:

X_3X_2 \ X_1X_0	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Important: les entrées ne sont pas en ordre binaire. On les ordonne de manière à ce qu'un seul bit change à la fois: le 01 est suivi du 11 et non pas du 10. Cela est aussi valable le long du bord: le 10 est suivi du 00, avec un seul changement de bit.

Tables de Karnaugh: règles



A \ BC				
	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	1	1	0

- Il ne peut y avoir que des 1 dans un groupe. Les 0 ne sont pas permis.
- Un groupe doit être rectangulaire.
- Le nombre de 1 dans le groupe doit être une puissance de 2 (1, 2, 4, 8, 16).

Tables de Karnaugh: règles



A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0

- Les groupes peuvent se chevaucher.
- Les chevauchements sont souhaitables: groupes plus grands = davantage de redondance

Tables de Karnaugh: règles



Diagram illustrating a Karnaugh map for variables AB and CD. The map is a 4x4 grid with rows labeled AB (00, 01, 11, 10) and columns labeled CD (00, 01, 11, 10). The values in the cells are:

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

The map shows two groups of 1s:

- A horizontal group of 1s in the top row (AB=00), highlighted by a blue oval.
- A vertical group of 1s in the first and last columns (CD=00 and CD=10), highlighted by a red rectangle.

A blue arrow points from the text "Ce groupe est cyclique" to the vertical group of 1s, indicating that this group is cyclic (wrapping around the edges of the map).

- Les groupes peuvent se construire de manière cyclique (haut/bas ou gauche/droite).

Tables de Karnaugh pour Minterms: résumé



- Ce qu'on vient de faire, c'est la méthode des «**tables de Karnaugh pour les minterms**», car on encercle des groupes de «1».
- Faites des groupes aussi grands que possible!
- Faites aussi peu de groupes que possible!

Tables de Karnaugh pour Maxterms



«C'est la même chose, sauf que c'est partout l'inverse»:

- Faites des groupes de «0».
- Quand vous prenez une variable, inversez-la: X pour 0 et !X pour 1.
- A l'intérieur d'un groupe, enchaînez les variables par des «+» (et non pas par des «*», comme pour les Minterms).
- Enchaînez les groupes par des «*» (et non pas par des «+», comme pour les Minterms).

Segment E de l'affichage 7-segments: Minterms



$X_3X_2 \backslash X_1X_0$	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

	X_3	X_2	X_1	X_0	E
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0
	1	0	1	0	*
	1	0	1	1	*
	1	1	0	0	*
	1	1	0	1	*
	1	1	1	0	*
	1	1	1	1	*

Segment E de l'affichage 7-segments: Maxterms



$X_3X_2 \backslash X_1X_0$		00	01	11	10
00	1	0	0	1	
01	0	0	0	1	
11	*	*	*	*	
10	1	0	*	*	



Dernière remarque intéressante:
Universalité des portes logiques



Portes logiques nécessaires

- Avant de terminer ce chapitre, nous répondons à la **Question** fondamentale: de combien de types de portes logique différents a-t-on vraiment besoin pour construire n'importe quel circuit?
- **Première réponse:** Nous savons que tout circuit peut s'exprimer en terme de **AND, OR, NOT**
- En effet, il suffit d' écrire la table de vérité du circuit, puis d'appliquer la règle des Minterms ou des Maxterms.

On peut construire n'importe quel circuit à l'aide du NAND



AND OR NOT



Le OR peut s'exprimer en fonction de AND et NOT.

AND NOT



Le NOT et le AND peuvent s'exprimer en fonction du NAND.

NAND

Argument équivalent: on peut construire n'importe quel circuit à l'aide du NOR.

Exercice



Les portes suivantes sont-elles universelles?

- Le AND
- Le XOR
- Le Multiplexeur à 2 voies