

13. Réalisation de la bascule DFF



Principes de fonctionnement des ordinateurs

Jonas Lätt

Centre Universitaire d'Informatique





Contenu du cours

Partie I: Introduction

1. Introduction

2. Histoire de l'informatique

3. Information digitale et codage de l'information

4. Codage des nombres entiers naturels

5. Codage des nombres entiers relatifs

6. Codage des nombres réels

7. Codage de contenu média

8. Portes logiques

9. Circuits logiques combinatoires et algèbre de Boole

10. Réalisation d'un circuit combinatoire

11. Circuits combinatoires importants

12. Principes de logique séquentielle

13. Réalisation de la bascule DFF

14. Architecture de von Neumann

15. Réalisation des composants

16. Code machine et langage assembleur

17. Architecture d'un processeur

18. Performance et micro-architecture

19. Du processeur au système

Partie II: Codage de l'information

Partie III: Circuits logiques

Partie IV: Architecture des ordinateurs


13. Réalisation de la bascule DFF



Le verrou S-R
Un circuit croisé

Diagramme du verrou S-R

 - Ce circuit qui mémorise un bit s'appelle un «verrou» (anglais: «latch») peut «verrouiller» la valeur à sa sortie.
- Réalisation possible: un circuit croisé avec deux portes NAND.




Q: l'état mémorisé dans le circuit.

Dans ce circuit, par construction, $Q' = !Q$


Verrou S-R: Mode *Verrouillé*

Le verrou est en mode *verrouillé* lorsque $S=R=1$. La sortie Q peut valoir 0 ou 1, et cette valeur est stable (elle est mémorisée).

Etat du circuit qui mémorise 0:

 

Etat du circuit qui mémorise 1:

 


La sortie ne dépend pas que des entrées: il ne s'agit **pas** d'un circuit logique combinatoire.

Verrou S-R: Mode *Ouvert*


- La bascule est en mode *ouvert* lorsque $S = !R$. En ce mode elle fonctionne comme un circuit combinatoire. Elle bascule vers un nouvel état.
- Si $S=0$ ("Set"), le nouvel état est 1. Si $R=0$ ("Reset"), le nouvel état est 0.

Verrouillé

 


Dans cet exemple, on commence par mémoriser 0.

Ouvert

 

Pour changer l'état, il suffit de mettre momentanément S à 0.


Verrouillé

 

Le nouvel état $Q=1$ persiste, même quand S revient à 1.


Verrou S-R: Résumé

Symbole de diagramme

 


Modes de fonctionnement


1) Verrouillé

 

2) Ouvert

 

3) Etat indéfini: à éviter!

 


16. Réalisation de la bascule DFF



Construction du DFF à l'aide de deux
verrous S-R

Idée: Utilisation de deux verrous S-R

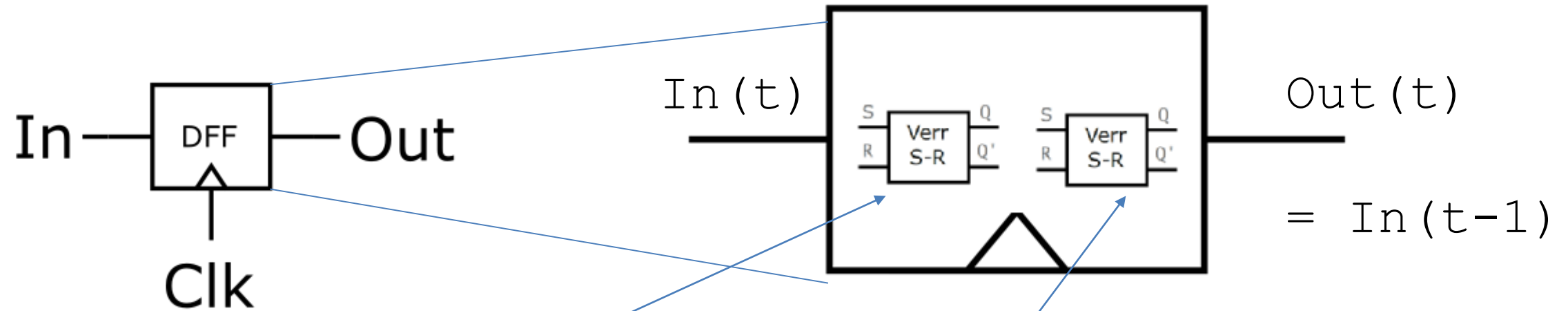

Verrou 1

Ce verrou sert à accueillir la valeur en entrée, $In(t)$.


Verrou 2

Ce verrou sert à maintenir la sortie à l'ancienne valeur, $In(t-1)$.



Division du cycle d'horloge en deux parties



DFF

 


Rappel: le signal horloge (Clk)

  

Première partie du cycle (signal Clk faible):

 - Le DFF n'accepte pas encore de nouvelle valeur en entrée.
- En interne, le DFF copie la donnée $In(t-1)$ du verrou 1 vers le verrou 2.




Deuxième partie du cycle (signal Clk élevé):


- Le verrou 1 accueille la nouvelle valeur en entrée $In(t)$.
- Le verrou 2 maintient son état, la valeur $In(t-1)$.

Utilisation du Verrou 1
 
`si Clk vaut 1` ← Mode *basculer*
`si In(t) vaut 1` ← Opération *Set*
`S = 0`
`R = 1`
`autrement` ← Opération *Reset*
`S = 1`
`R = 0`
`autrement // si !Clk` ← Mode *mémoriser*
`S = 1`
`R = 1`



Clk	In(t)	S	R
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	1

 

Circuit interne du Flip-Flop DFF

Le circuit pour le verrou 2 est identique à celui du verrou 1, sauf que

- Le signal en entrée $In(t)$ est remplacé par la sortie Q du verrou 1.
- Le signal d'horloge Clk est inversé: le verrou 2 bascule lors d'un signal d'horloge faible.

